




面包板电子实践

——光敏百灵鸟制作

复旦大学 芯创讲师团


2025年3月

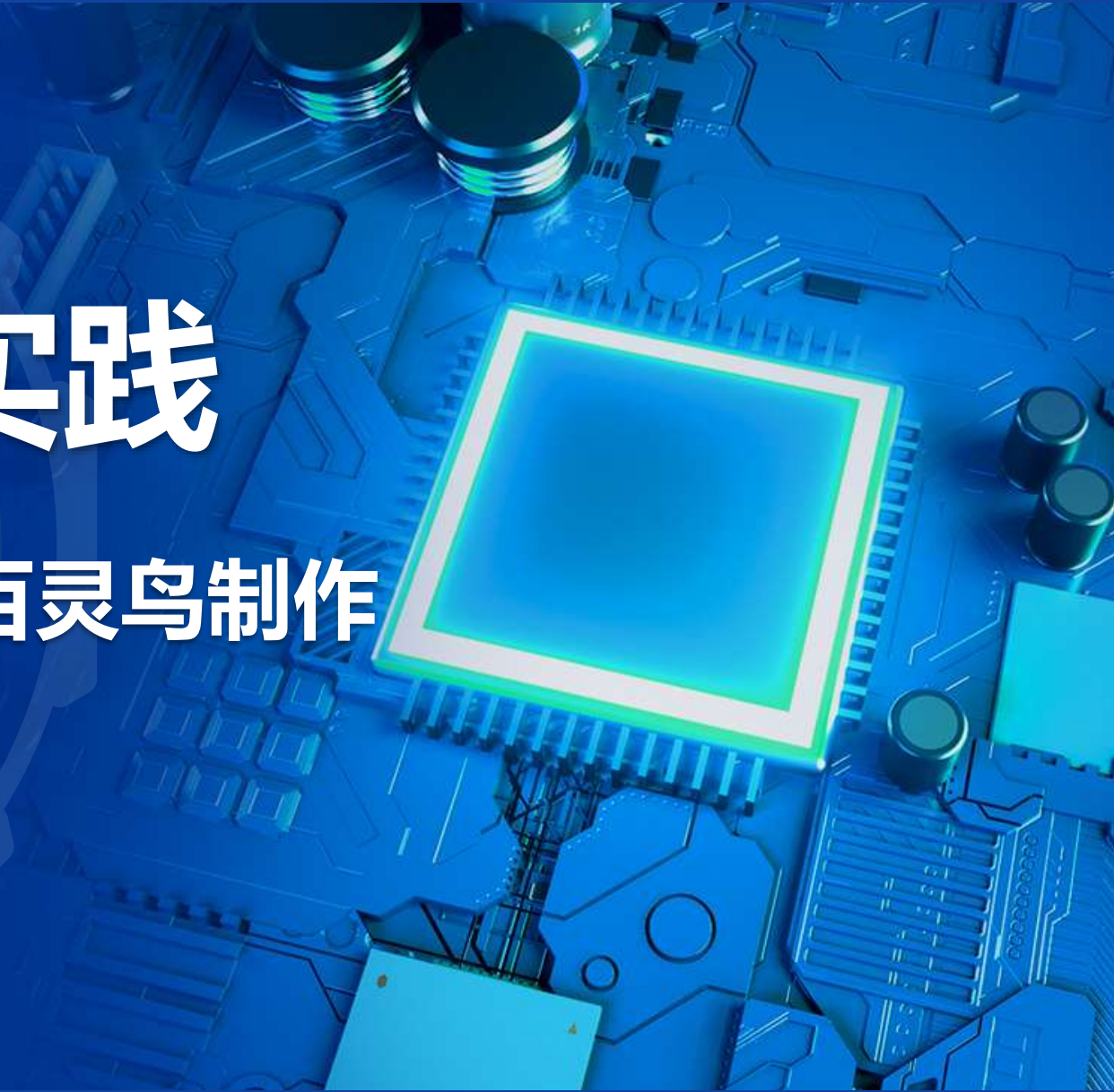




实验简介

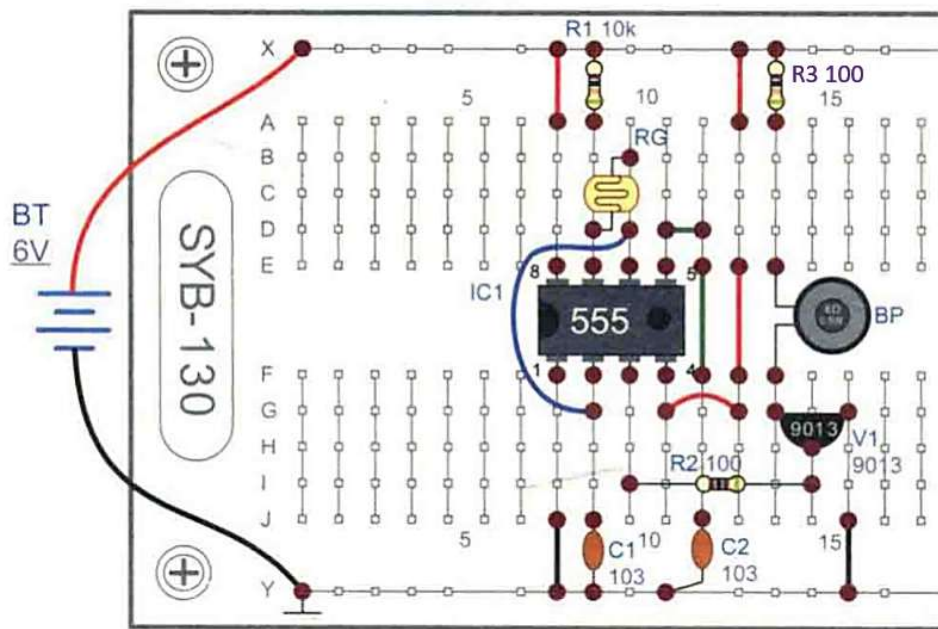- 光敏百灵鸟：在本实验中，555电路被配置为多谐振荡器，产生方波信号并驱动扬声器发出声音。通过光敏电阻调节输出信号的振荡频率，来改变扬声器声音的音调。
- 实验目标：依据装配图在面包板上完成电路搭建，实现光敏百灵鸟效果。



装配图

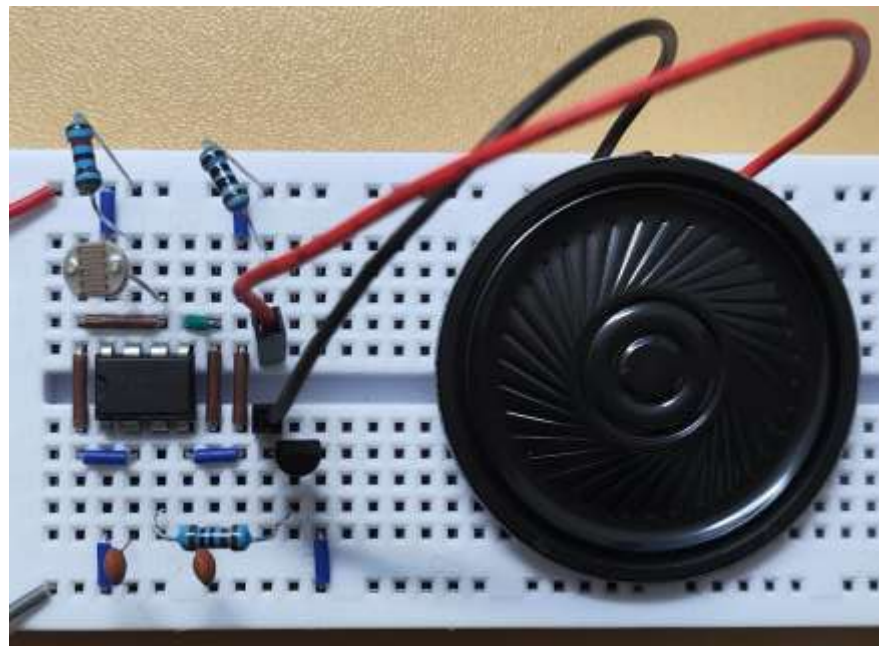


实物图




元器件基础

■ 面包板

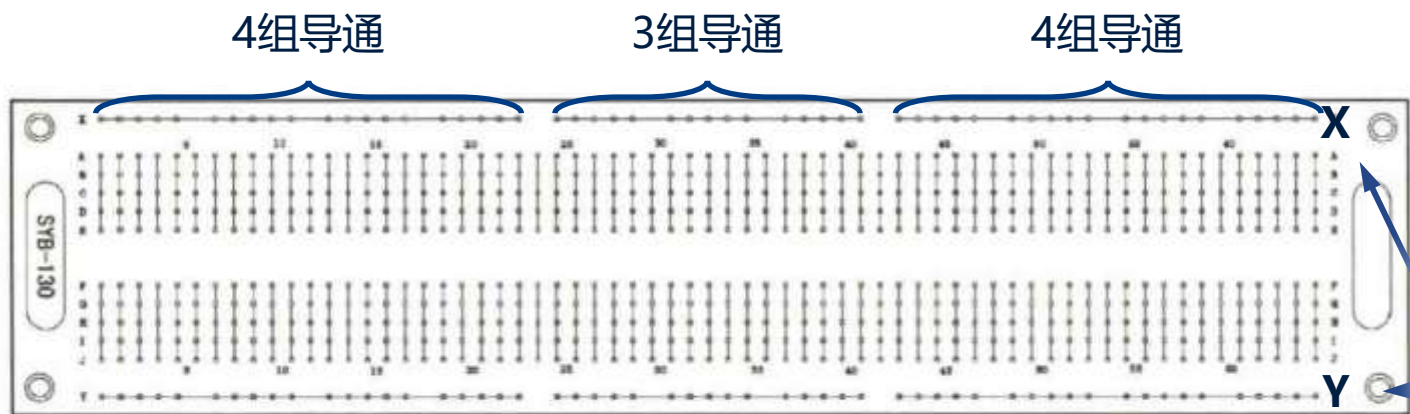
- 面包板是一种**多用途的万能实验板**，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
- 元器件可以**反复插接、重复使用**，便于**电路调试、元件调换**，非常适合初学电子技术的用户使用。



130线面包板连接关系

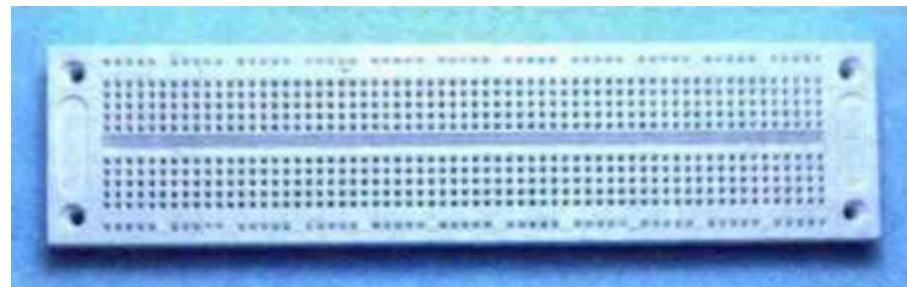

130线面包板

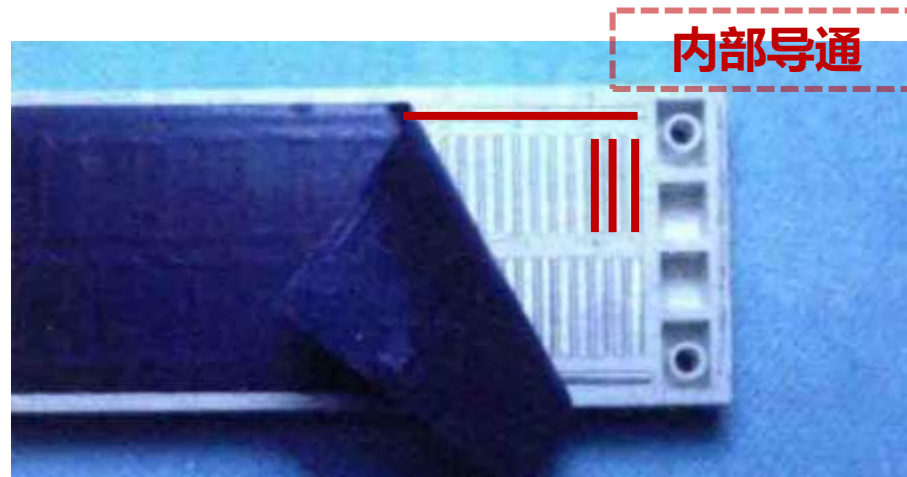


130线面包板背面


X通常接电源正极，Y通常接地



元器件基础

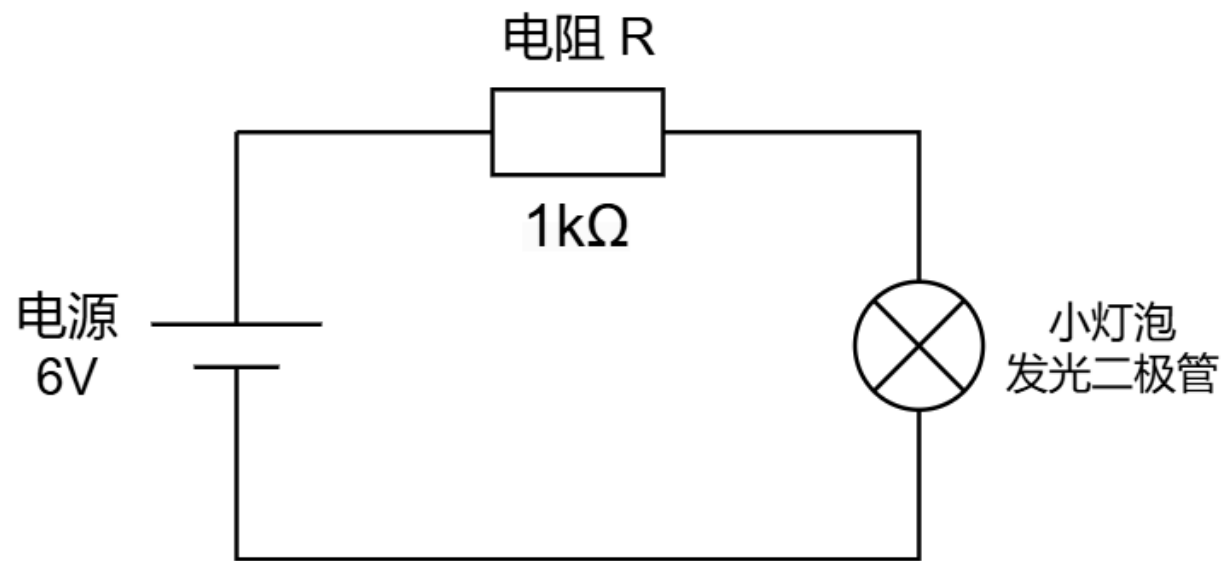

小灯泡发光电路

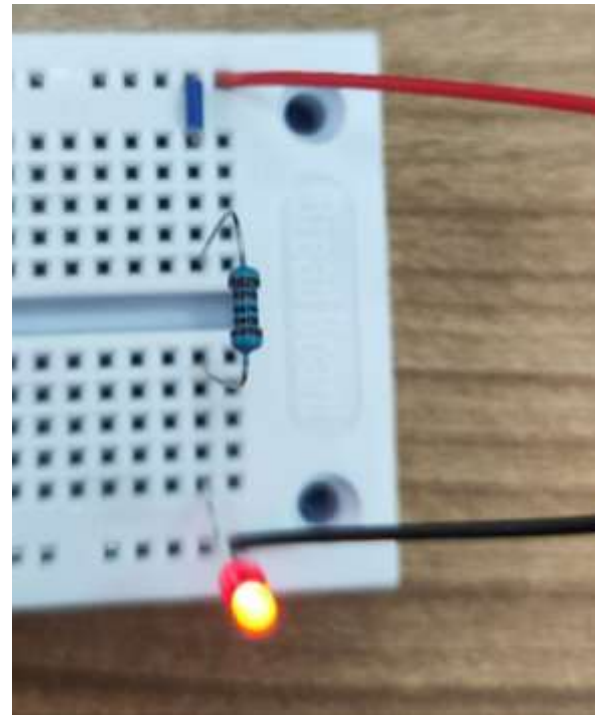

小灯泡电路实物图




元器件基础

■ 电源

- 电池盒+1.5V电池4节

**注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。
装入电池盒时负极与弹簧相连。**

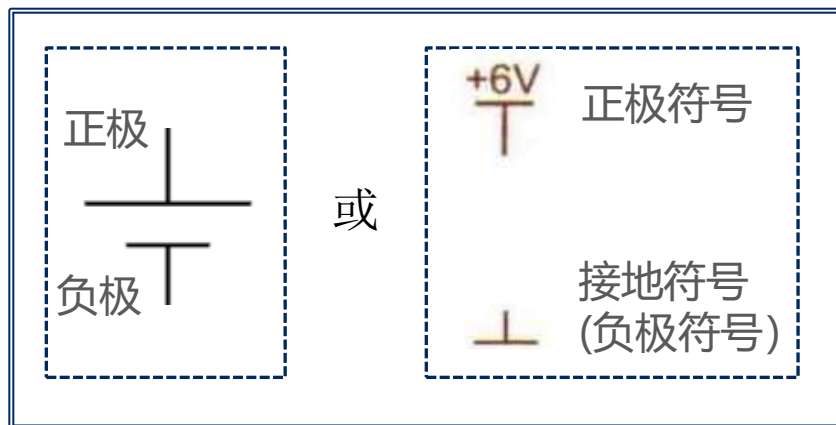

原理图



装配图



实物图



元器件基础

■ 电阻


请挑出阻值为 100, 10K 的电阻

- **色环电阻**：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和**五色环**。


四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。

五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。

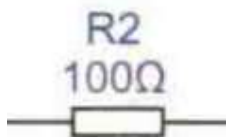
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕” = 100Ω 电阻，误差 $\pm 1\%$



原理图

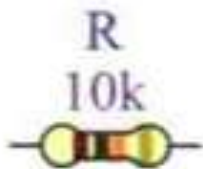

装配图

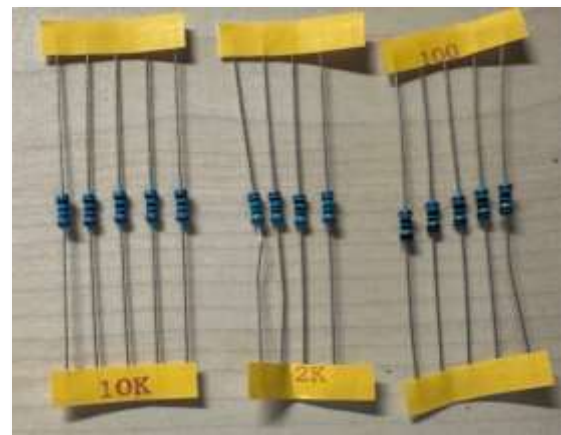

实物图



元器件基础

■ 电阻

表 1-3-2 五色环电阻的表示方法

色环颜色	第一道色环 (第一有效位)	第二道色环 (第二有效位)	第三道色环 (第三有效位)	第四道色环 (乘以 10 的 N 次方)	第五道色环 (误差范围)
黑	0	0	0	10^0	—
棕	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
红	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
橙	3	3	3	10^3	—
黄	4	4	4	10^4	—
绿	5	5	5	10^5	$\pm 0.5\%$
蓝	6	6	6	10^6	$\pm 0.25\%$
紫	7	7	7	10^7	$\pm 0.1\%$
灰	8	8	8	10^8	—
白	9	9	9	10^9	—
金	—	—	—	10^{-1}	—
银	—	—	—	10^{-2}	—



元器件基础

■ 二极管

- 二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有**单向导电**的特性。

请挑出一个红色发光二极管

普通二极管

在管身的一端印有**黑色圆环**，表明该端引脚是**负极**，另一端是正极。
最大工作电流为75mA。
正向压降0.7V，反向压降100V。



原理图



装配图



实物图

发光二极管

长引脚的是**正极**，**短引脚**的是**负极**。
建议工作电流为5~10mA。
反向压降较小，不可反接。



原理图




装配图




实物图



元器件基础

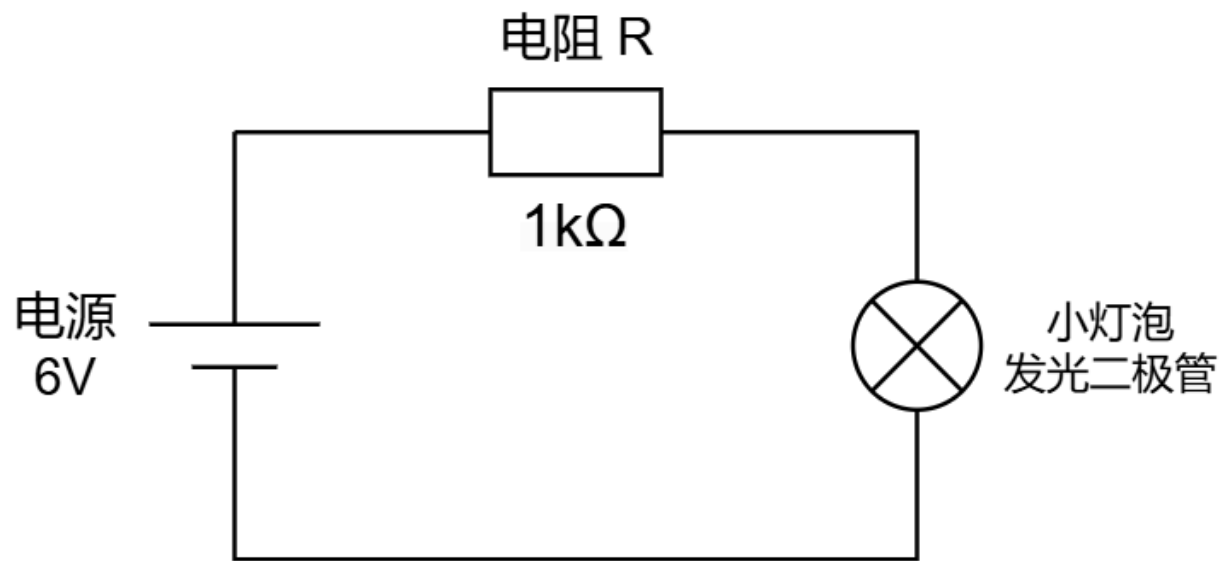

小灯泡发光电路

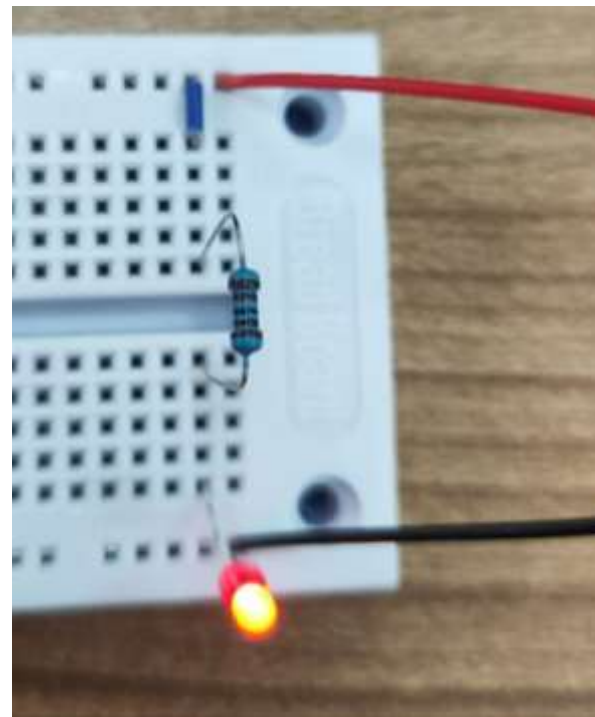

小灯泡电路实物图




元器件基础

■ 光敏电阻

- 光敏电阻是阻值可以随光线照射的强弱变化而变化一种器件，当光线照射强时，呈现的电阻值小，光线照射弱时，电阻值大。

请挑出
光敏电阻

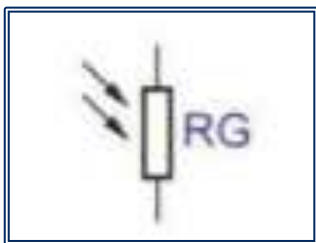

原理图



装配图



实物图



元器件基础


请挑出两个标有
“103”的瓷片电容

■ 电容


- 能够储存电荷和电能。其储存的电荷量与电容两端的电压成正比，即 $Q=CV$ 。电容越大，在相同电压下储存的电荷量越多，储存的电能也越多。
- “通交流、隔直流”，能随交流信号的不同频率而改变容抗大小。
- 电容的标准单位是F(法拉)， $1F=10^6\mu F(\text{微法})=10^{12}pF(\text{皮法})$

瓷片电容：

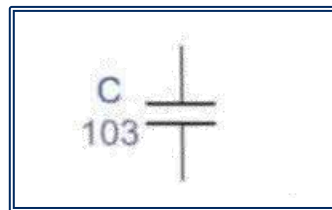
瓷片电容不区分正负极，目前多采用3位数字表示其容量。其中前两位表示为有效数字，第3位表示10的幂数，单位为pF(皮法)，如“103”代表 $10^4(10 \times 10^3)pF$ 。一般瓷片电容耐压值为50V



原理图

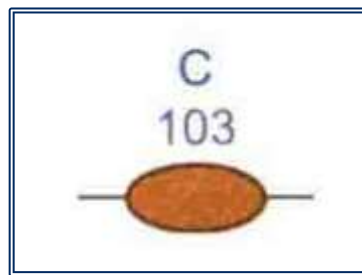

装配图

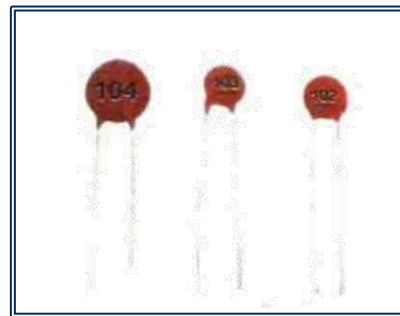

实物图



元器件基础


■ 电容

电解电容：


电解电容是有**极性**的，带“+”的一端是正极，另一端是负极。
新的电解电容的引脚是1长1短，**长引脚的是正极，短引脚的是负极。**
同时在外壳上印有“-”标记的引脚是负极。
实验中电解电容耐压值为16V或以上。



注意！
接反会有安全隐患哦！

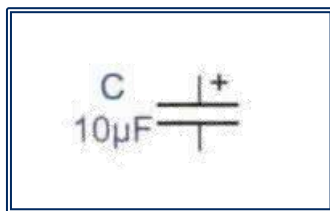

原理图

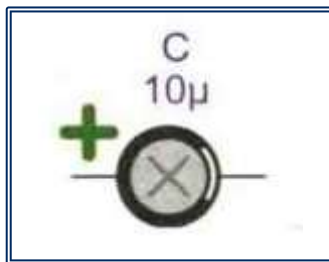

装配图



实物图




元器件基础

请挑出标有“NE555P”的芯片

■ 555集成电路(芯片)

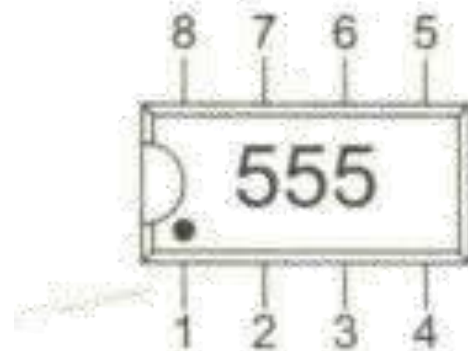
- 引脚的识别顺序是**将芯片正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号**，最终左上端的是最后一个引脚,该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。




555集成电路引脚排列图



装配图

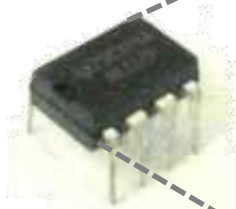

实物图

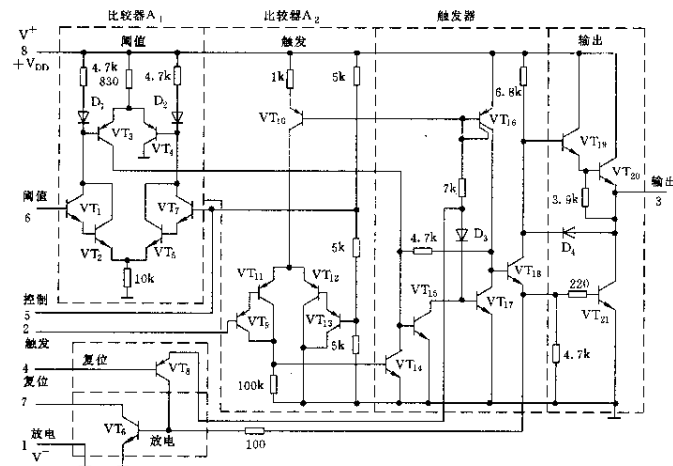


- 21个三极管
- 4个二极管
- 16个电阻






555集成电路

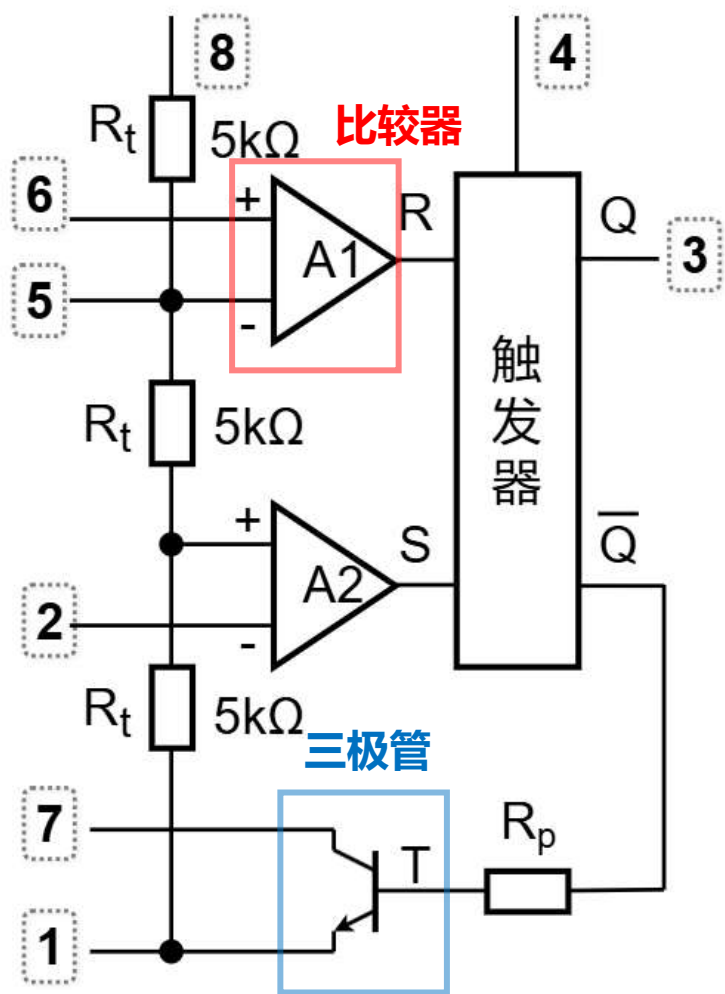


555集成电路内部原理图

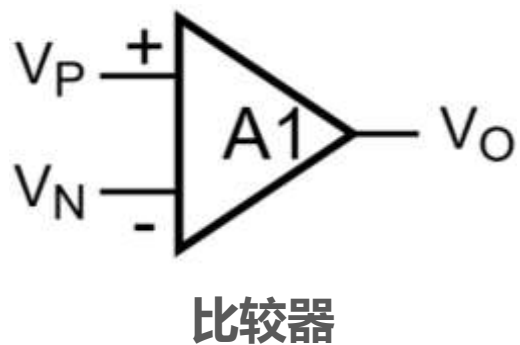

输入	输出
$V_P > V_N$	$V_O = 1$
$V_P < V_N$	$V_O = 0$


注：本实验中，0表示低电平，约为0V；1表示高电平，约为6V。

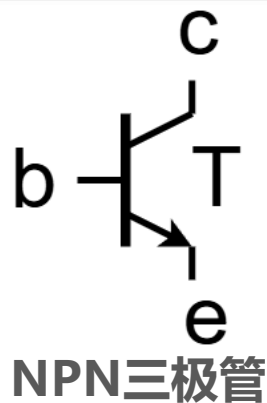


输入	本实验中效果
$b = 1$	$c \rightarrow e$ 导通
$b = 0$	$c \rightarrow e$ 关断



555集成电路

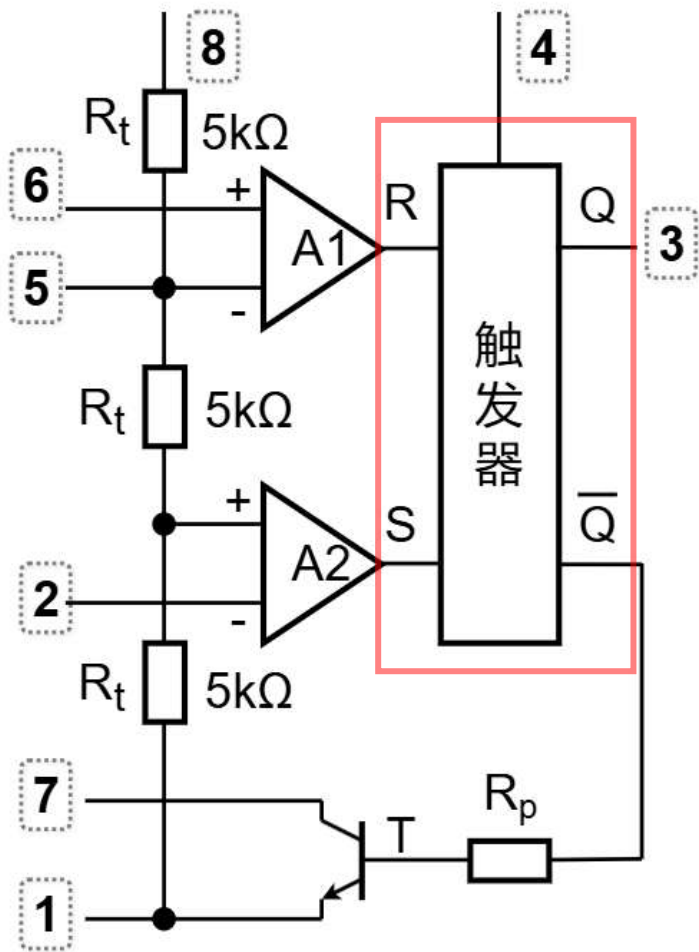

555集成电路内部原理图

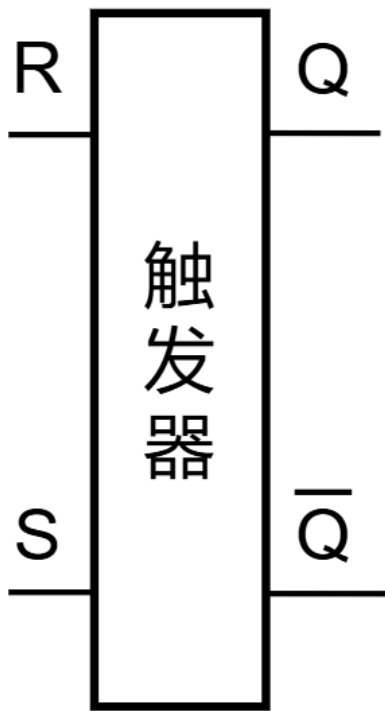

RS触发器


输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-

RS触发器输入输出关系




光敏百灵鸟制作

■ 装配图

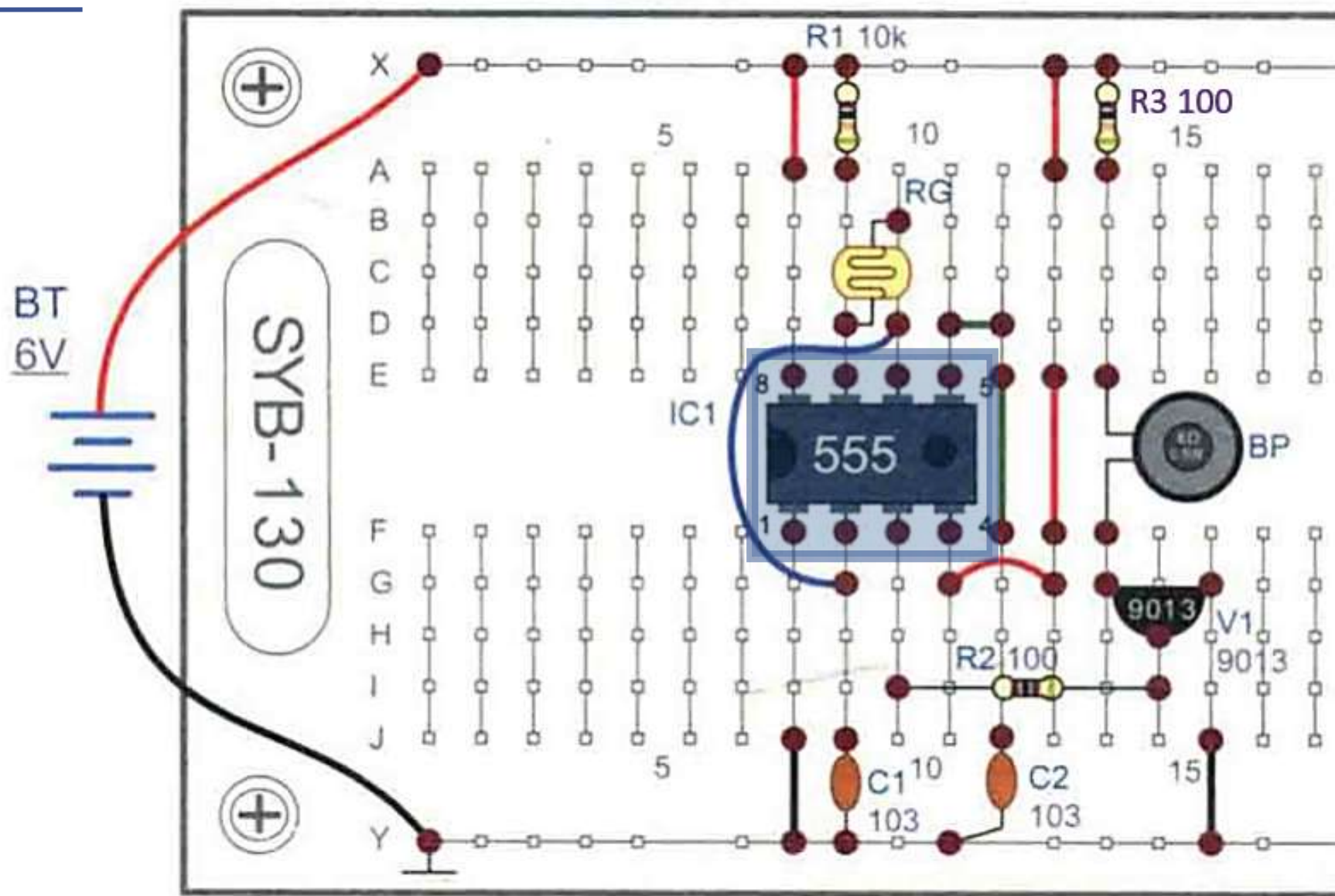



施密特触发器 / 滞回比较器

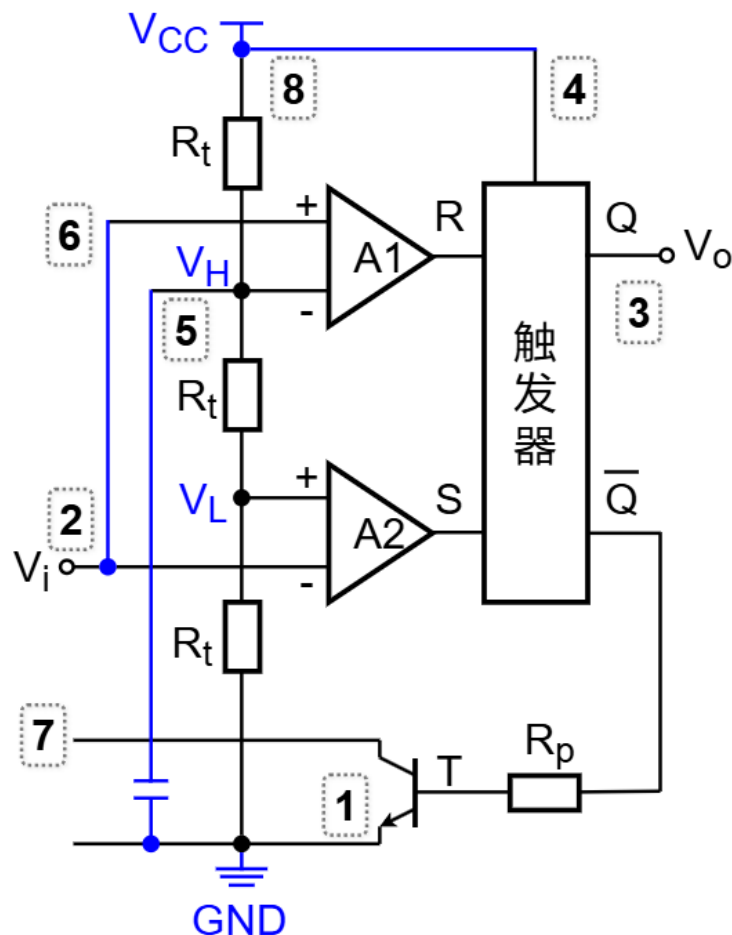

施密特触发器原理图


施密特触发器增加内容（相较于555集成电路）：

1. ①引脚接地
2. ②⑥引脚相连
3. ④⑧引脚接高电压
4. ⑤引脚通过电容接地


注：⑤引脚接电容后再接地是为了防止引脚悬空（即芯片的某个引脚不接入电路中的任何位置，这种“悬空”的引脚通常不符合芯片的使用规范）。接电容可以保证不改变该节点的直流电压值。



施密特触发器

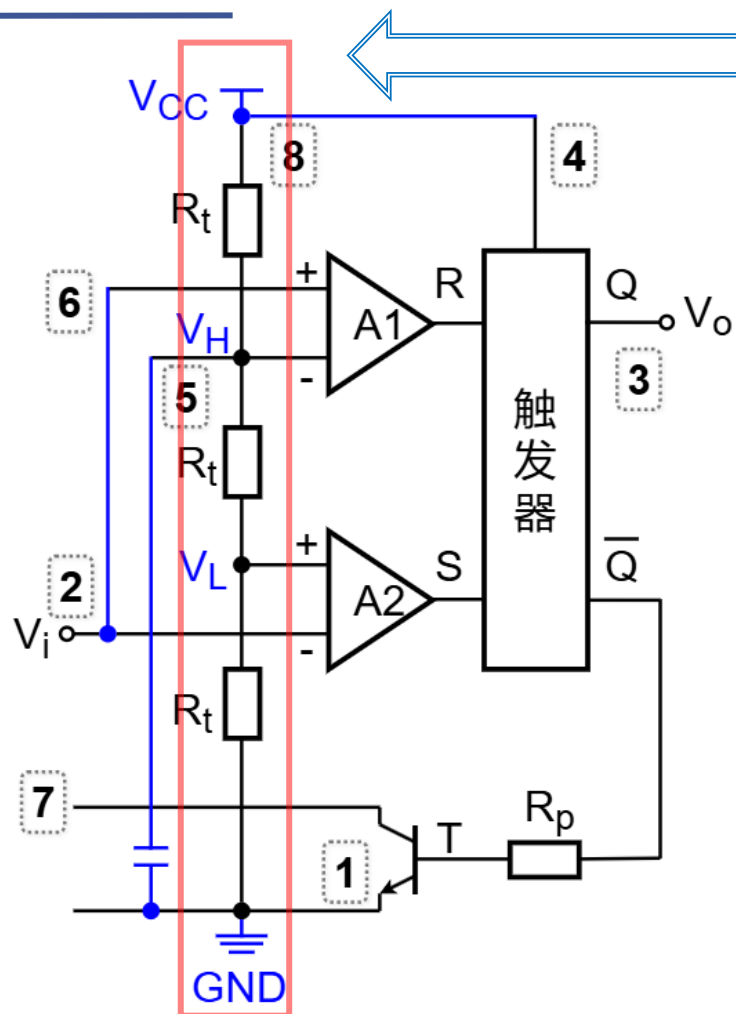


施密特触发器原理图

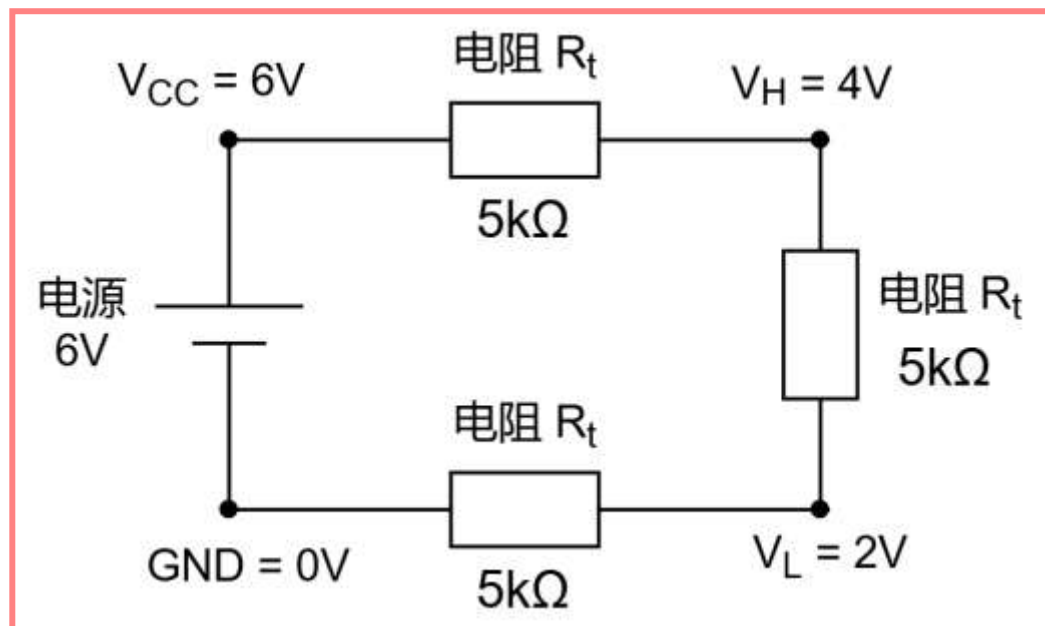

施密特触发器直流偏置电路等效图



施密特触发器

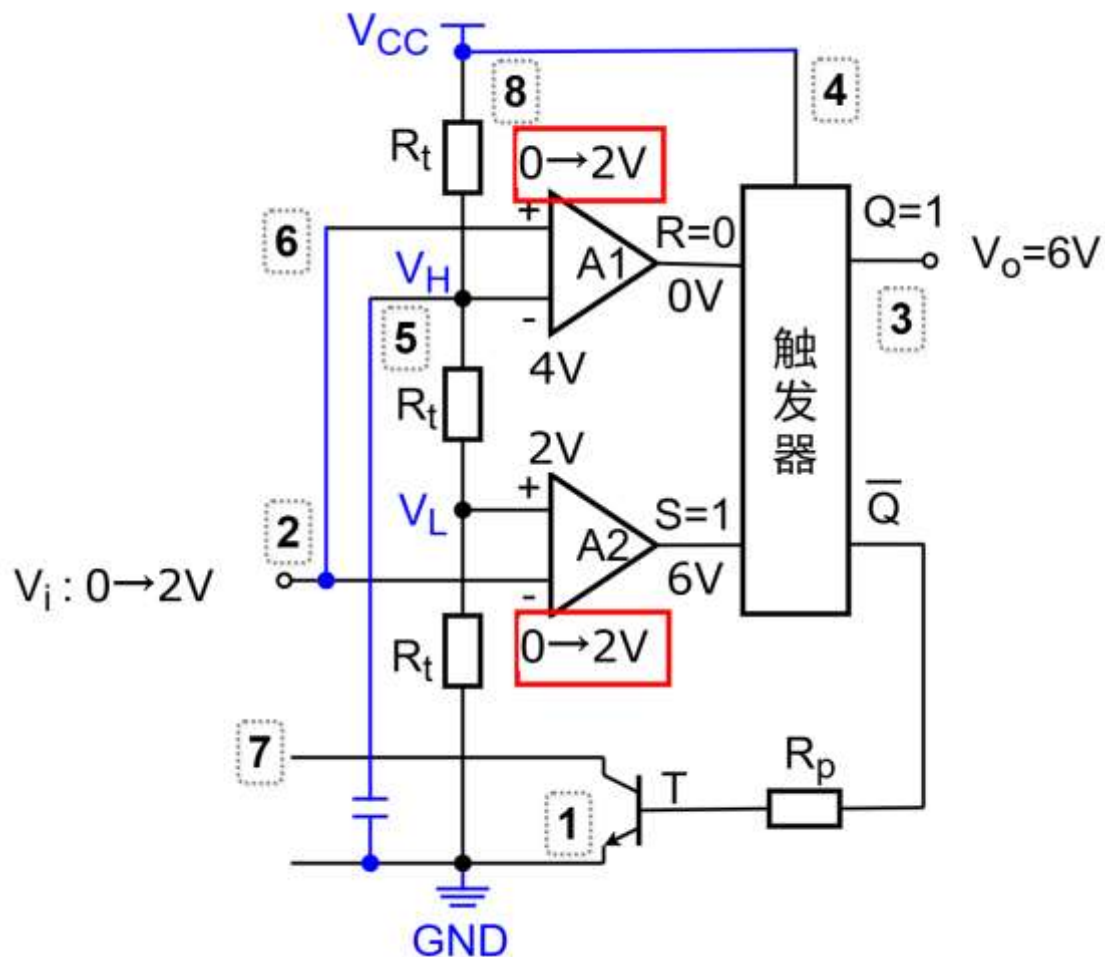

施密特触发器原理图

输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-


RS触发器输入输出关系

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
0→2V	0	1	6V

施密特触发器输入输出关系($V_i: 0 \rightarrow 6V$)



施密特触发器

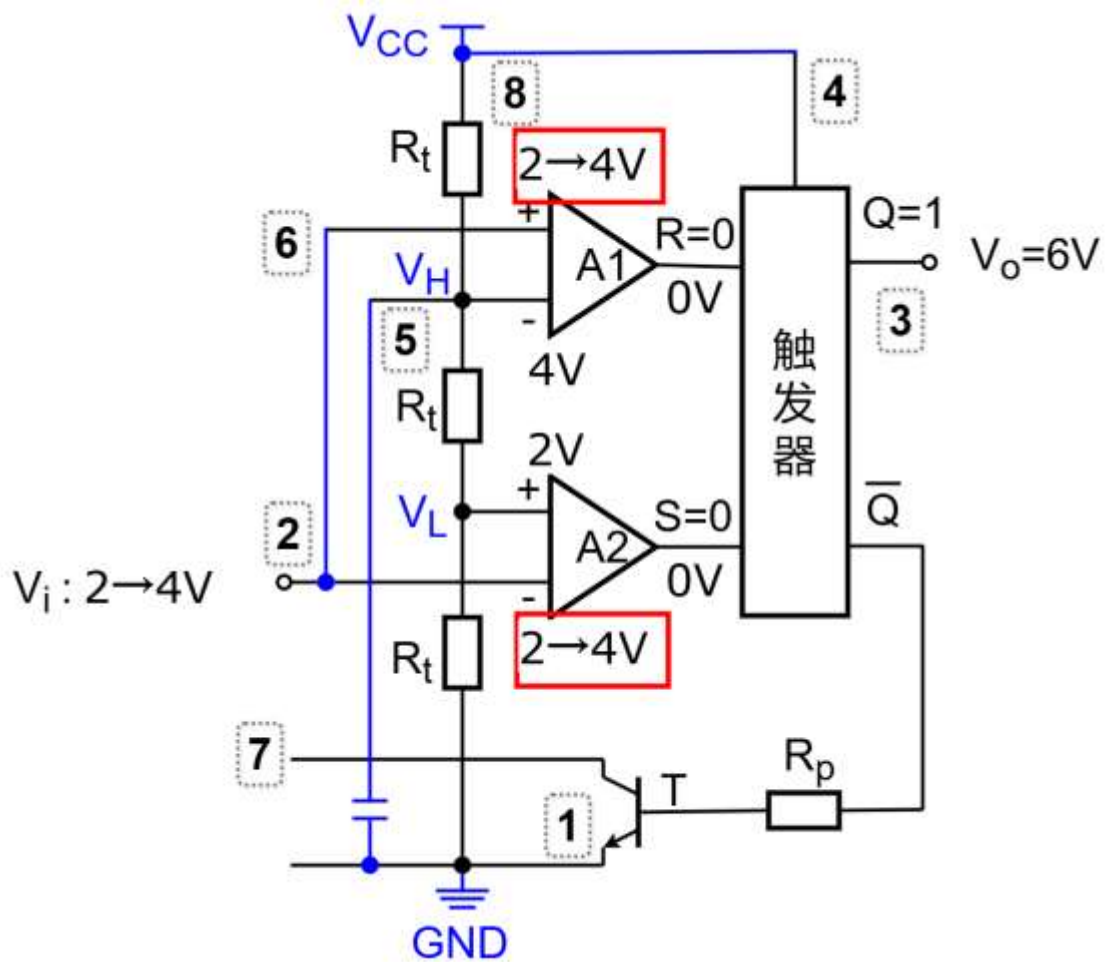

施密特触发器原理图

输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-


RS触发器输入输出关系

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
0→2V	0	1	6V
2→4V	0	0	6V

施密特触发器输入输出关系($V_i: 0 \rightarrow 6V$)



施密特触发器

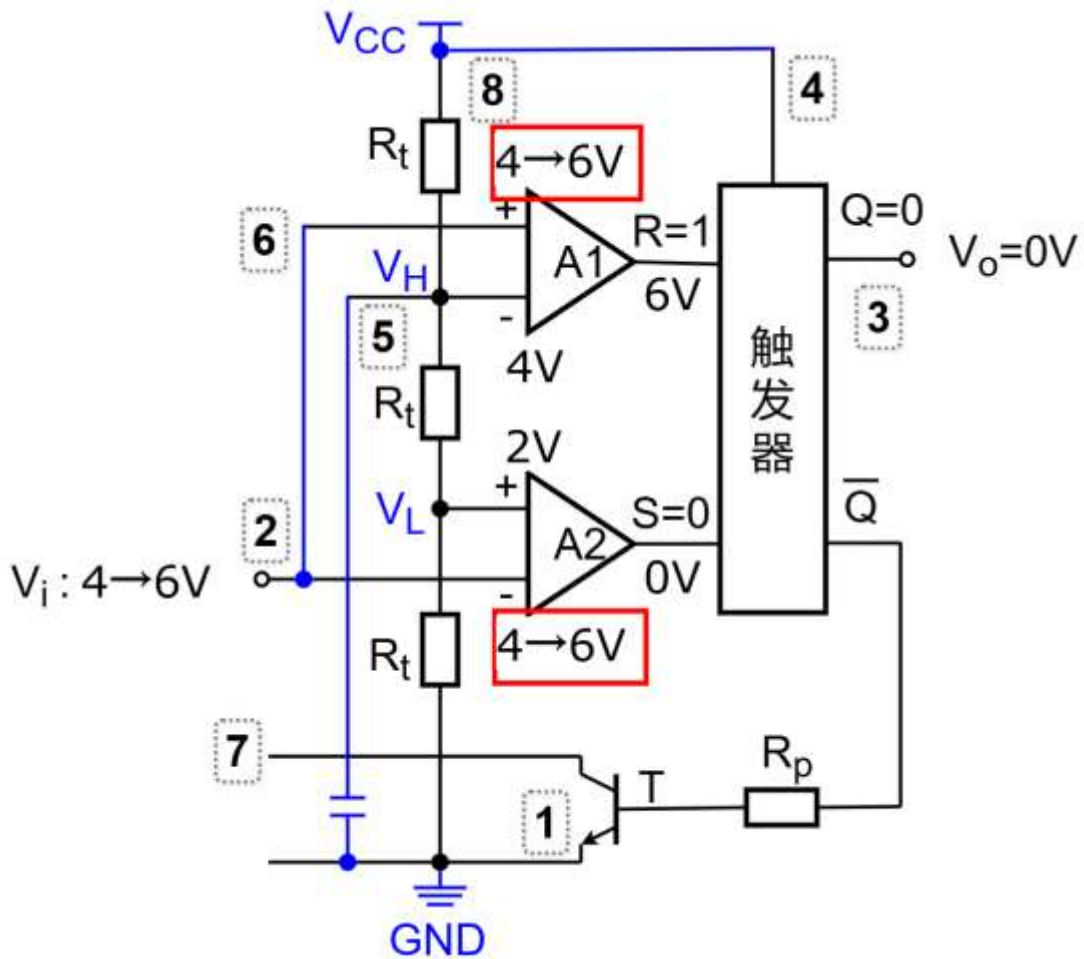

施密特触发器原理图

输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-


RS触发器输入输出关系

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
0→2V	0	1	6V
2→4V	0	0	6V
4→6V	1	0	0V


施密特触发器输入输出关系($V_i: 0 \rightarrow 6V$)



施密特触发器

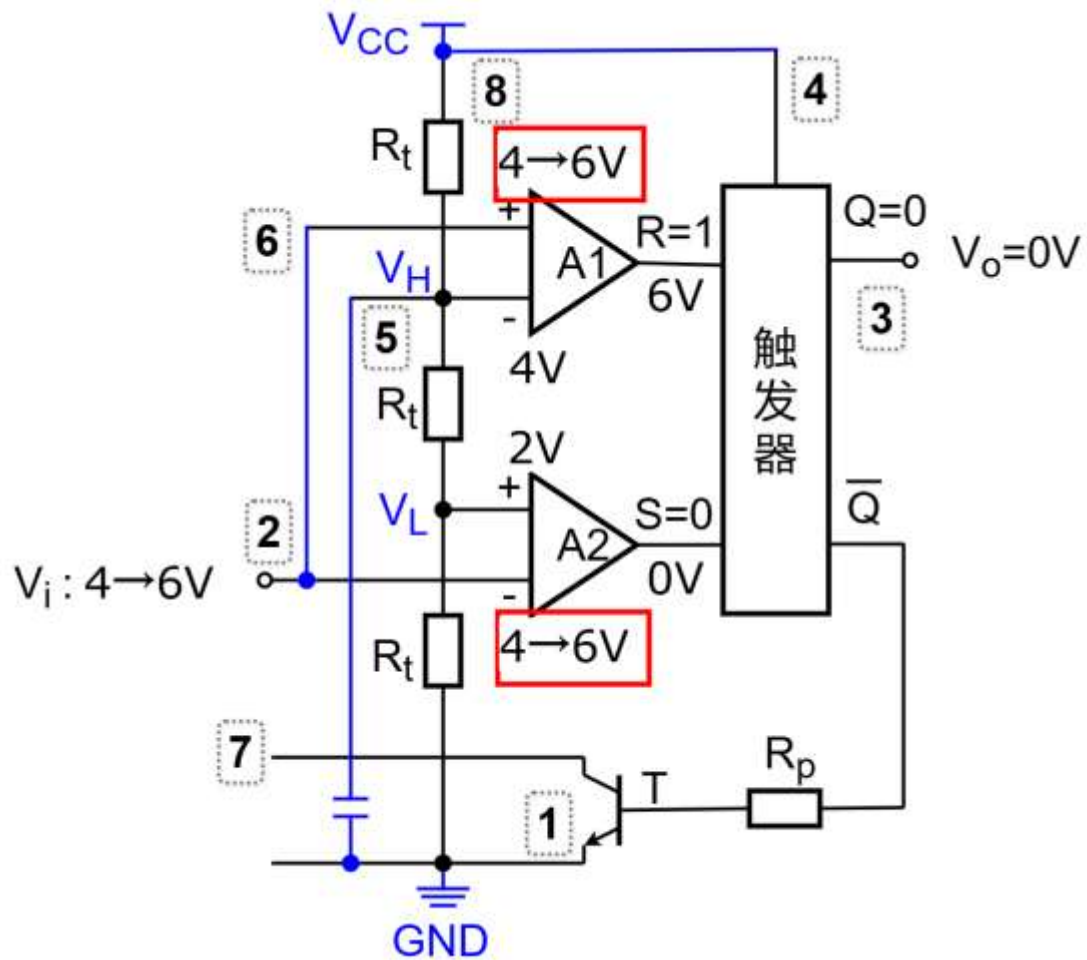

施密特触发器原理图

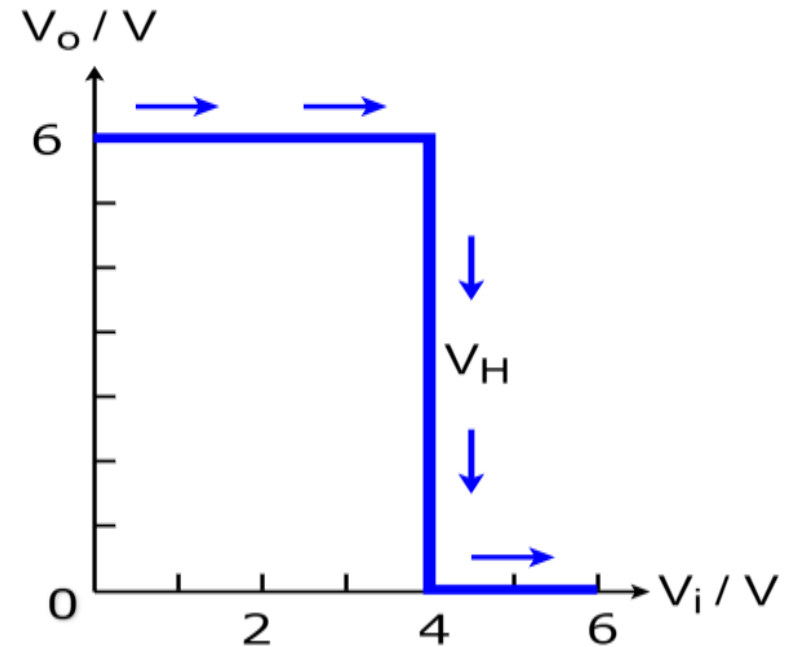

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
0→2V	0	1	6V
2→4V	0	0	6V
4→6V	1	0	0V

施密特触发器输入输出关系($V_i: 0 \rightarrow 6V$)




RS触发器输入输出关系

施密特触发器输入输出关系($V_i: 6 \rightarrow 0V$)



施密特触发器

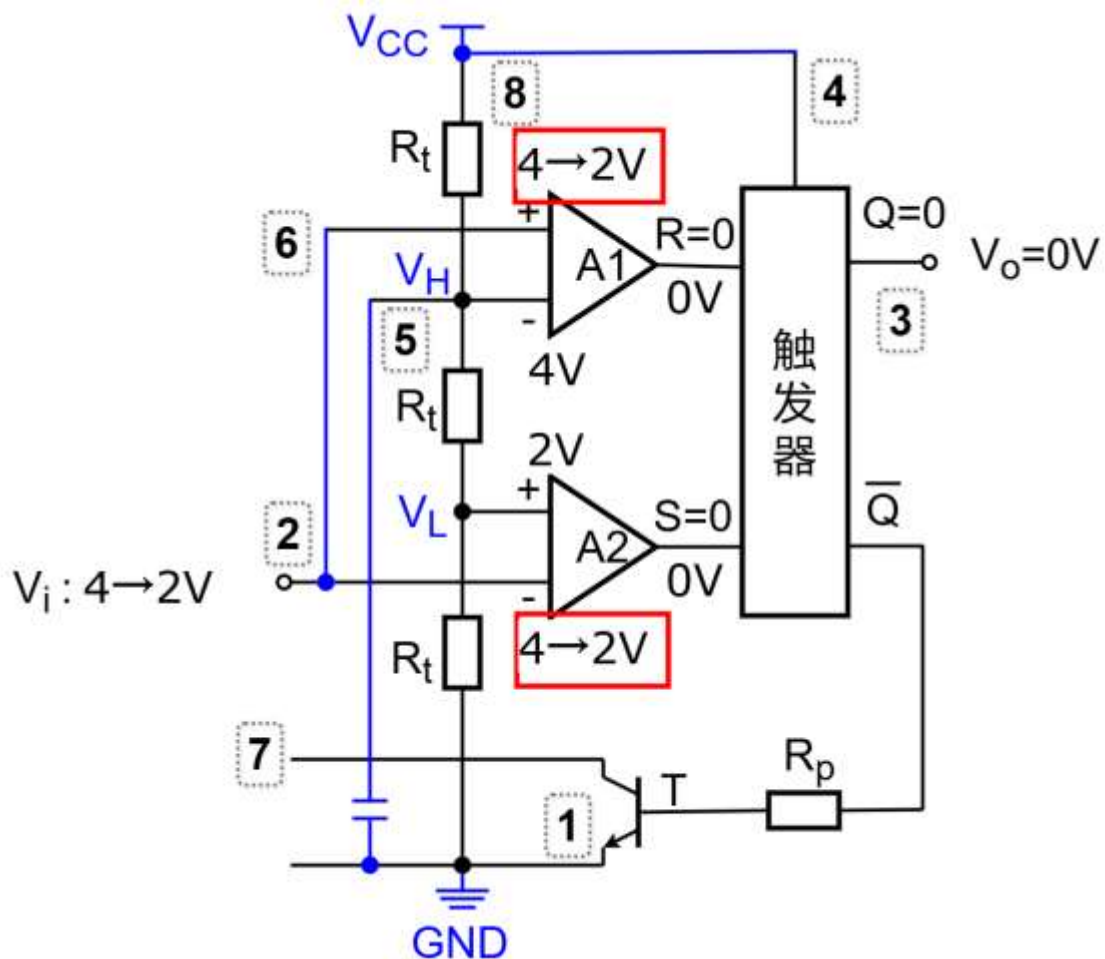


施密特触发器原理图

输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-

RS触发器输入输出关系

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
6→4V	1	0	0V
4→2V	0	0	0V

施密特触发器输入输出关系($V_i: 6 \rightarrow 0V$)

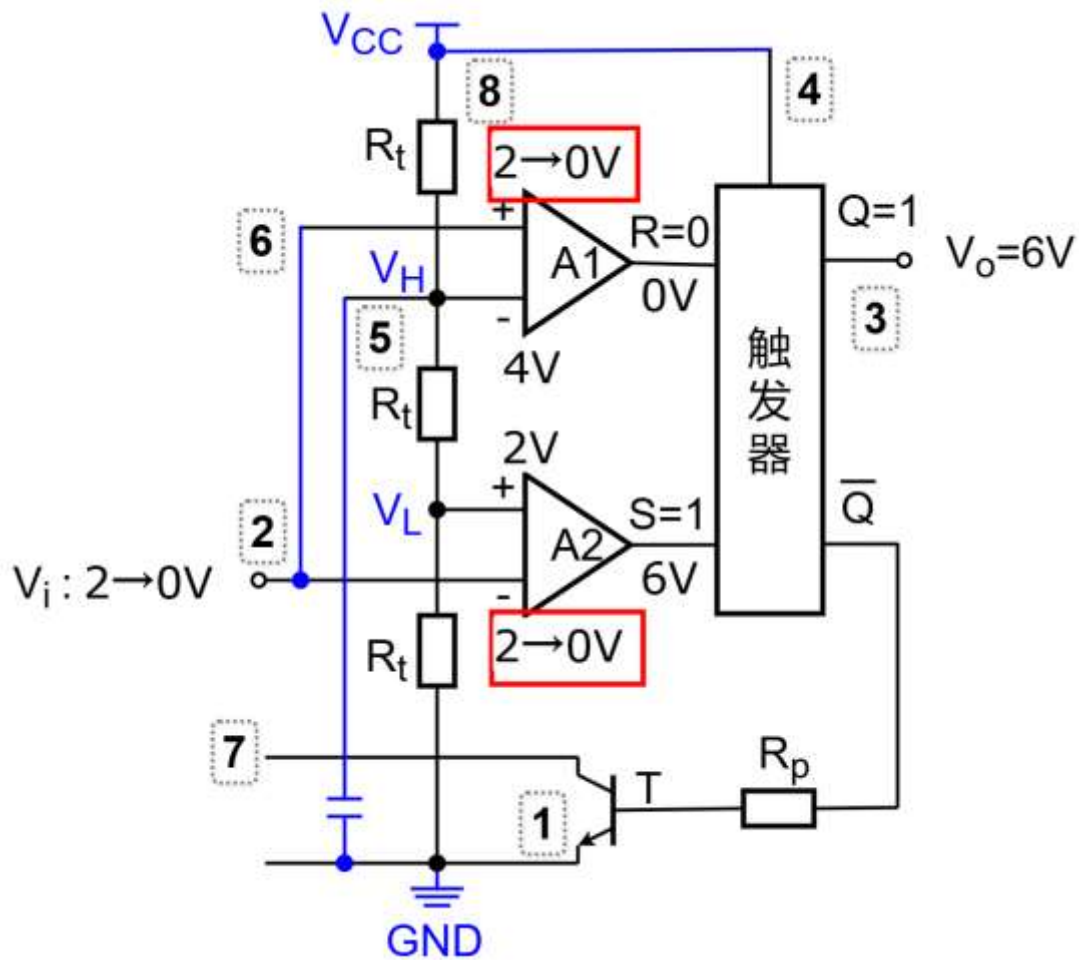


输入		输出	
R	S	Q	$\bar{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	-	-


输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
6→4V	1	0	0V
4→2V	0	0	0V
2→0V	0	1	6V



施密特触发器

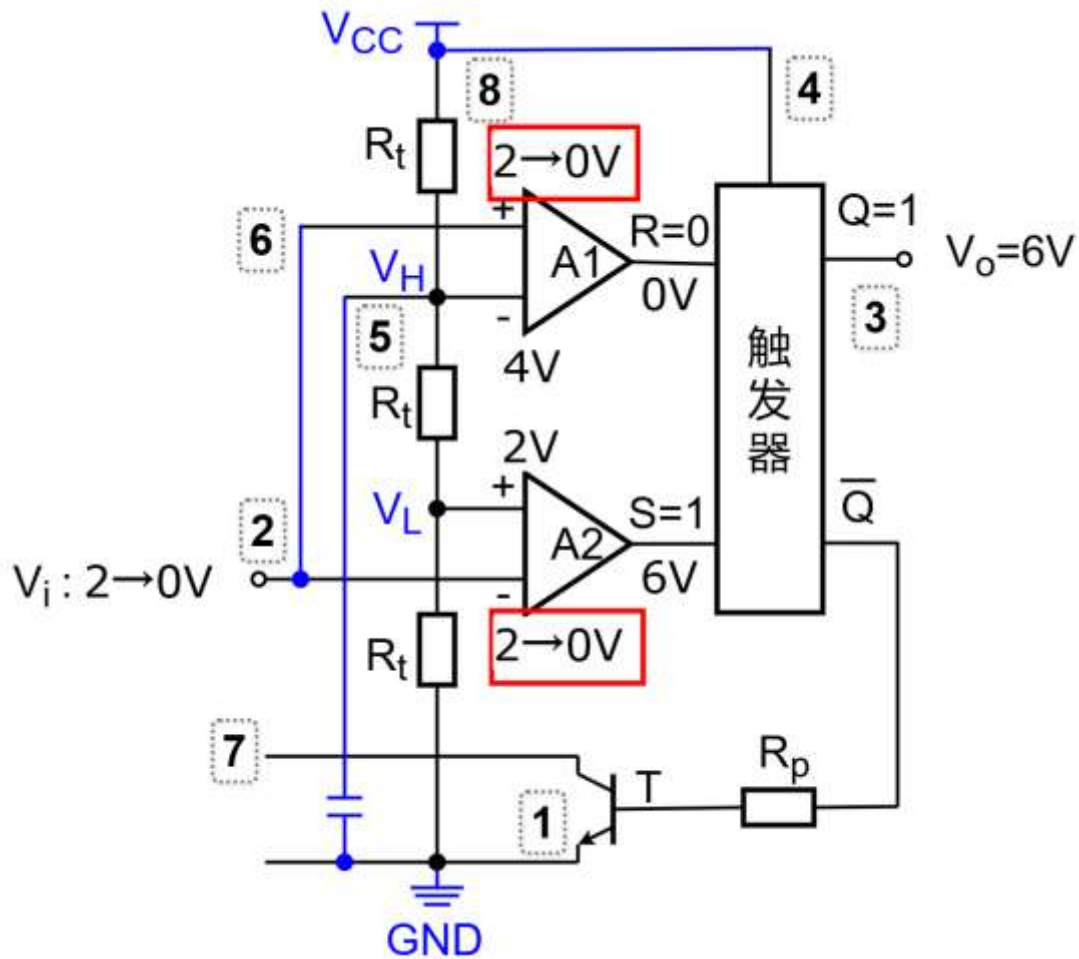

施密特触发器原理图

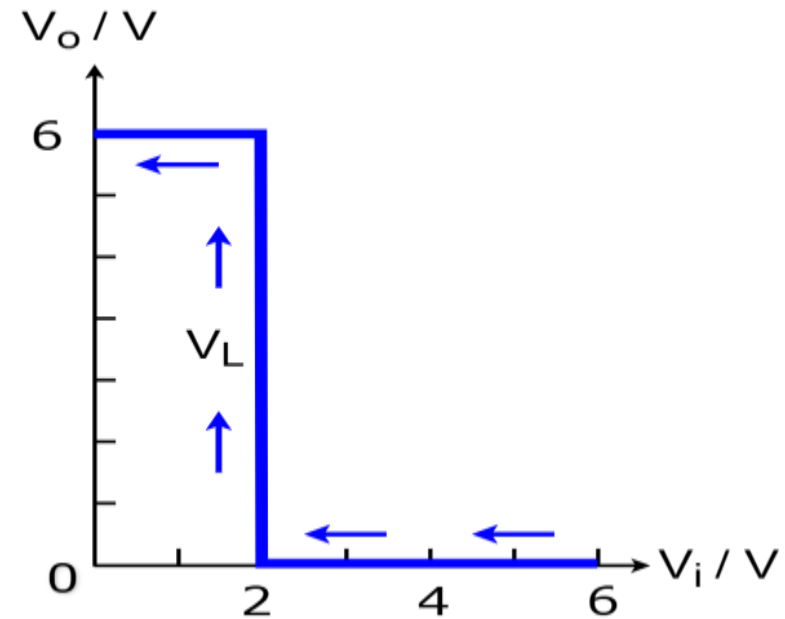

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
6→4V	1	0	0V
4→2V	0	0	0V
2→0V	0	1	6V


施密特触发器输入输出关系($V_i: 6 \rightarrow 0V$)



施密特触发器

输入	中间量		输出
V_i	R	S	V_o
$0 \rightarrow 2V$	0	1	6V
$2 \rightarrow 4V$	0	0	6V
$4 \rightarrow 6V$	1	0	0V
$6 \rightarrow 4V$	1	0	0V
$4 \rightarrow 2V$	0	0	0V
$2 \rightarrow 0V$	0	1	6V


施密特触发器输入输出关系

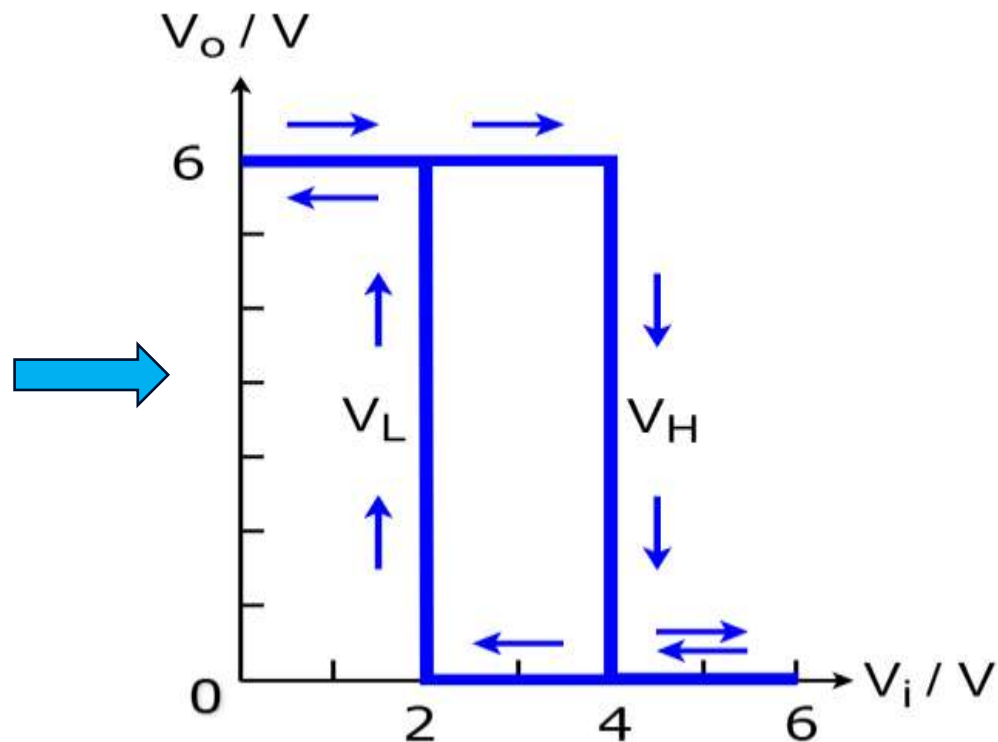

施密特触发器IO特性曲线




光敏百灵鸟制作

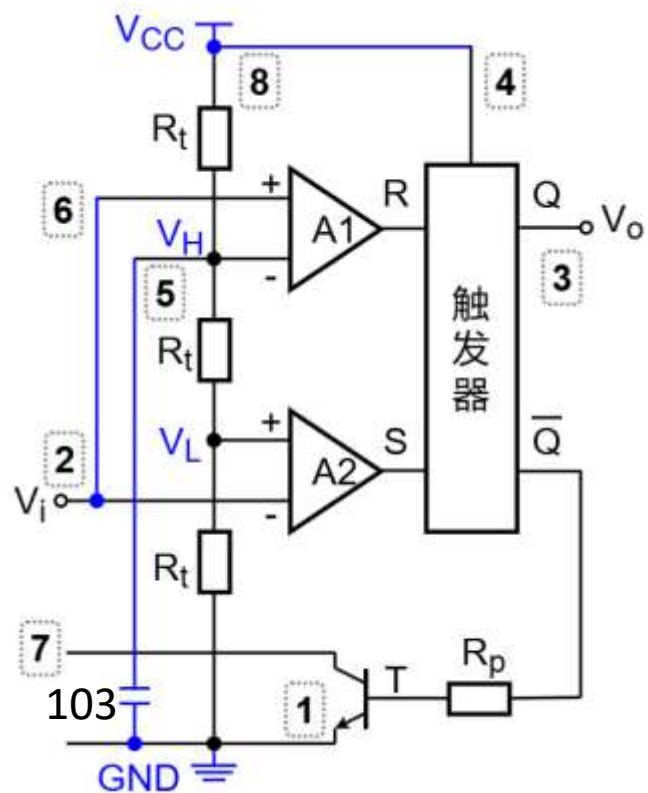


施密特触发器增加内容（相较于555集成电路）：

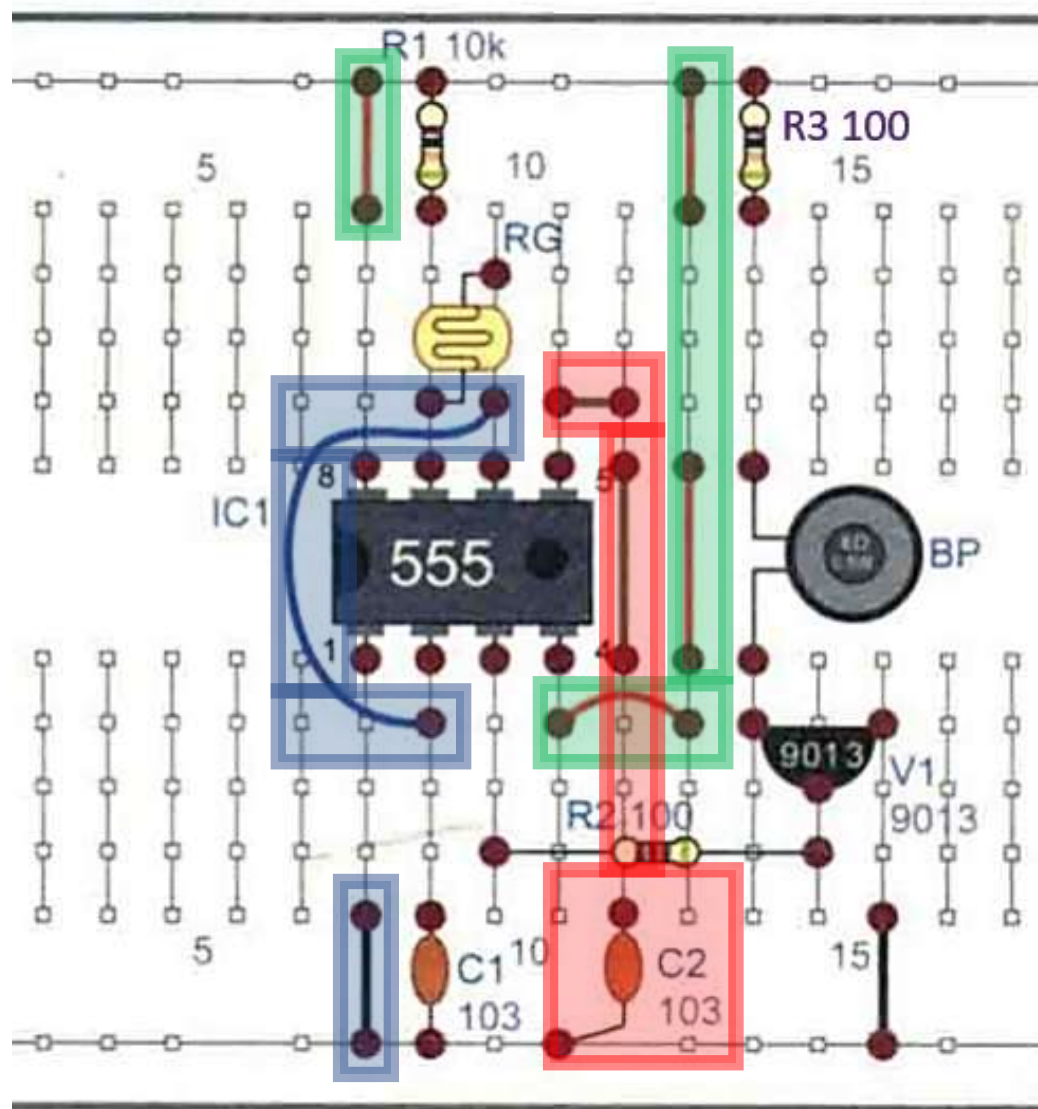1. ①引脚接地
2. ②⑥引脚相连
3. ④⑧引脚接高电压
4. ⑤引脚通过电容接地





多谐振荡器

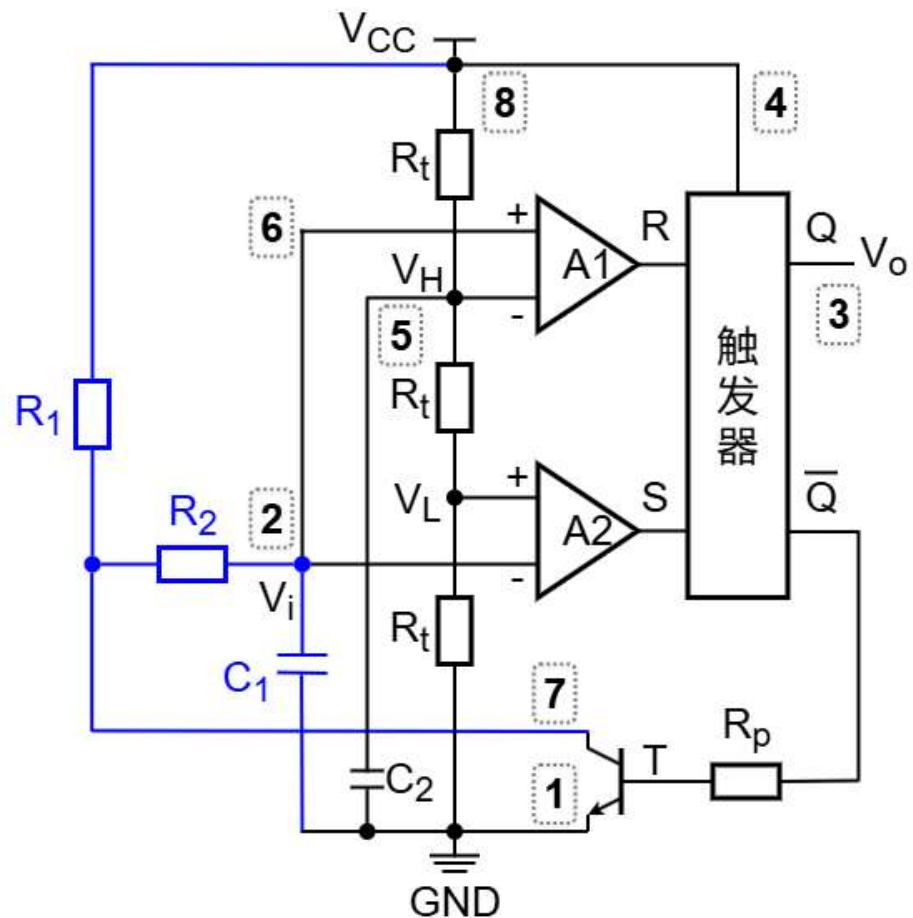

多谐振荡器原理图


多谐振荡器增加内容（相较于施密特触发器）：

1. ②引脚通过电容 C_1 接地
2. ②⑦引脚通过电阻 R_2 相连
3. ⑦引脚通过电阻 R_1 接高电压


一切的一切，都是为了给 V_i 节点充电和放电……



多谐振荡器

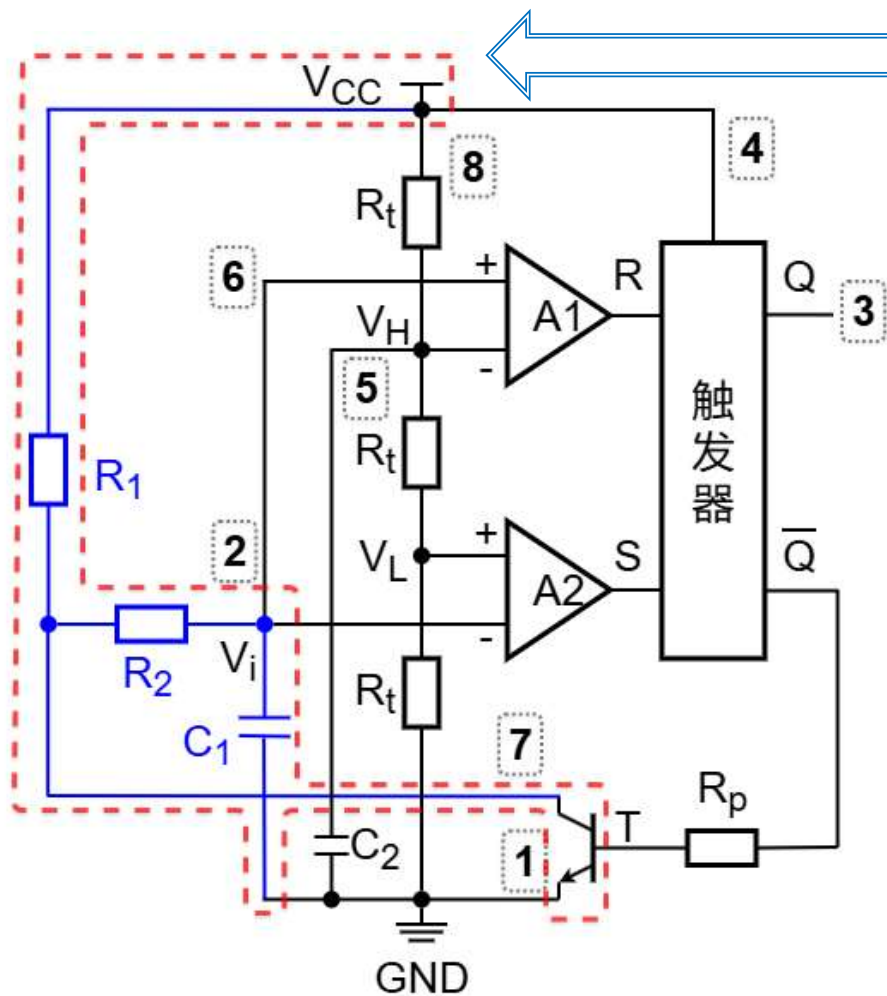


多谐振荡器原理图

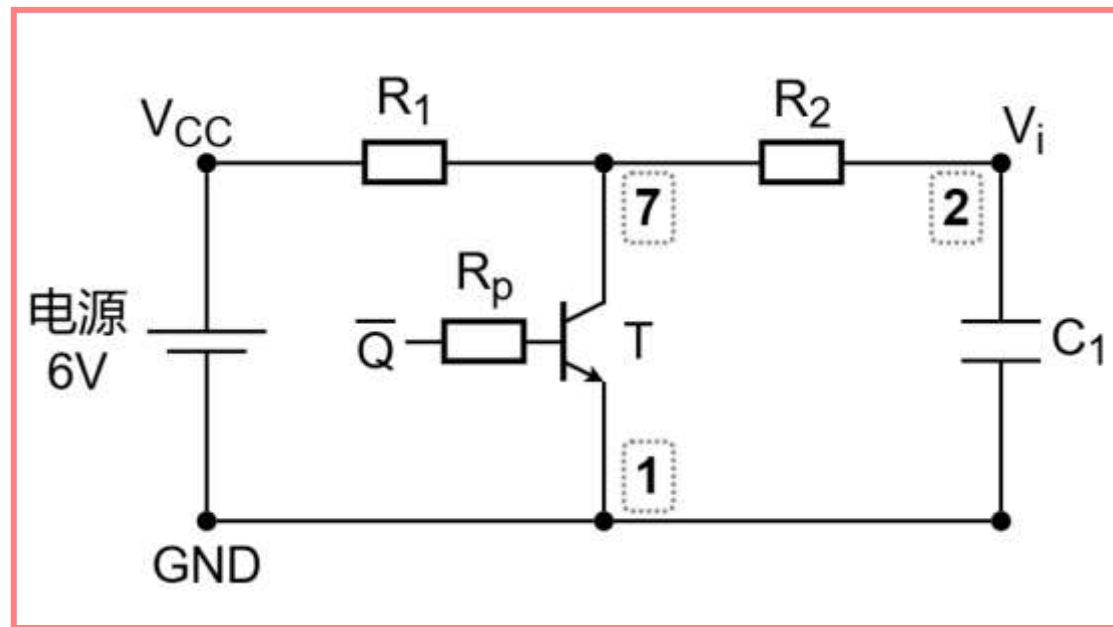


多谐振荡器 (左图)
红色虚线框内等效电路图



多谐振荡器

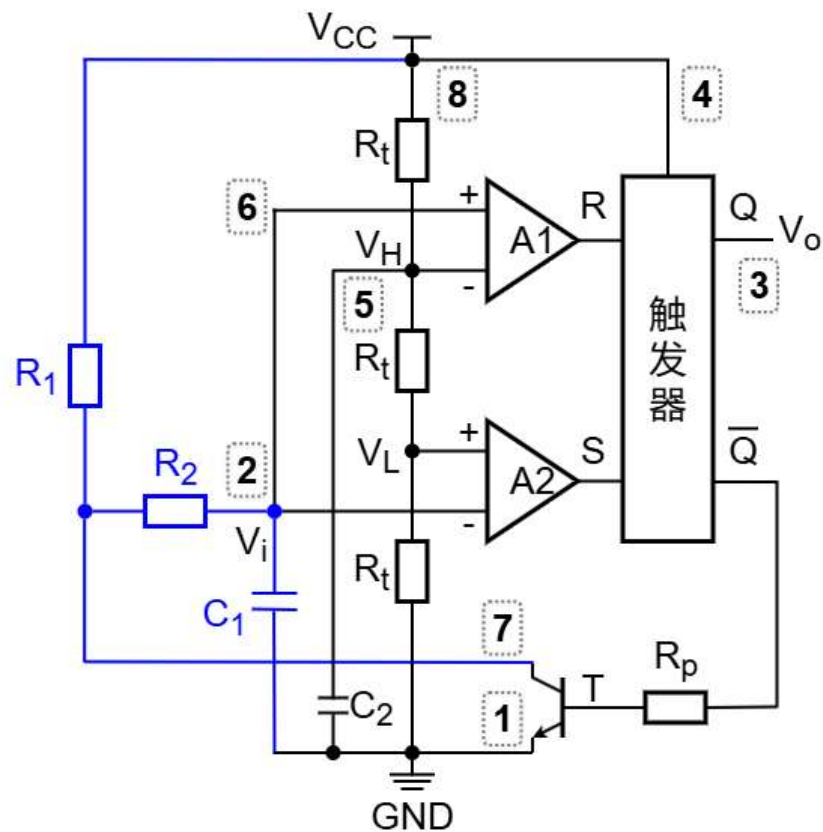

多谐振荡器原理图

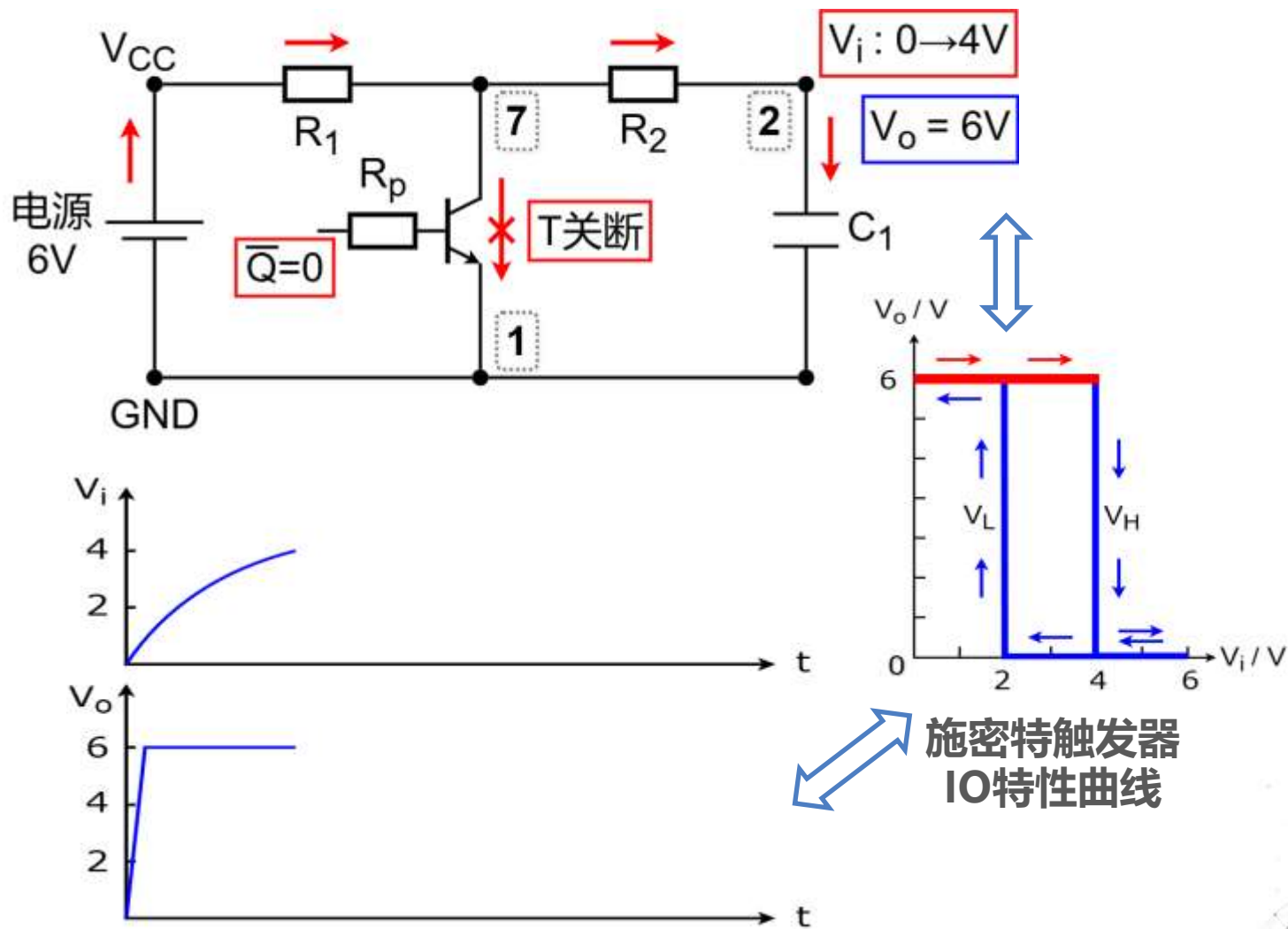


多谐振荡器输入输出随时间变化图


施密特触发器
IO特性曲线



多谐振荡器

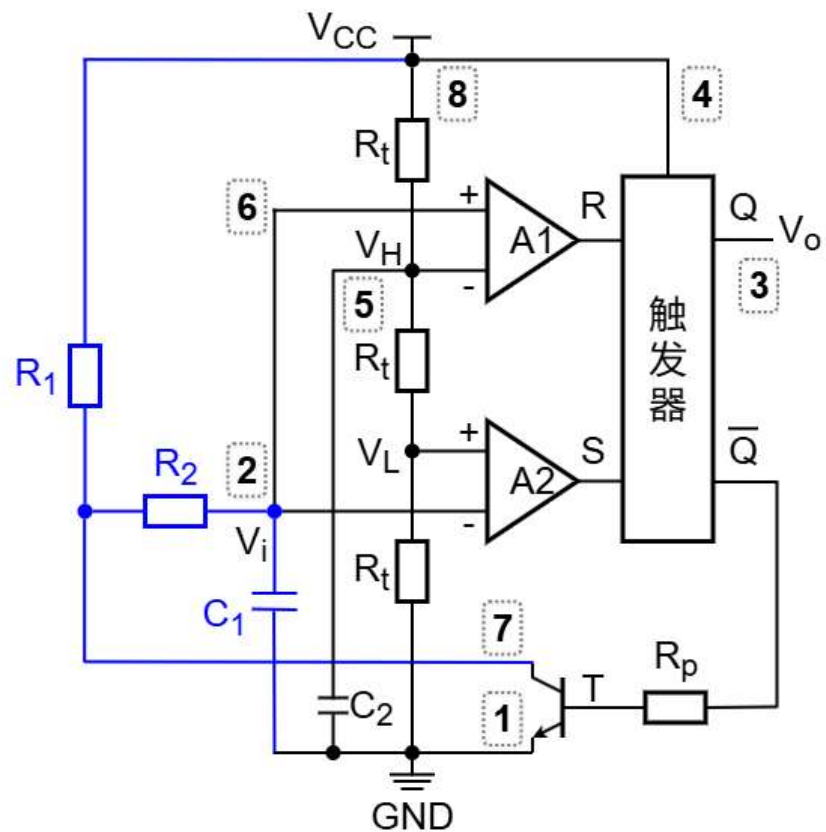

多谐振荡器原理图

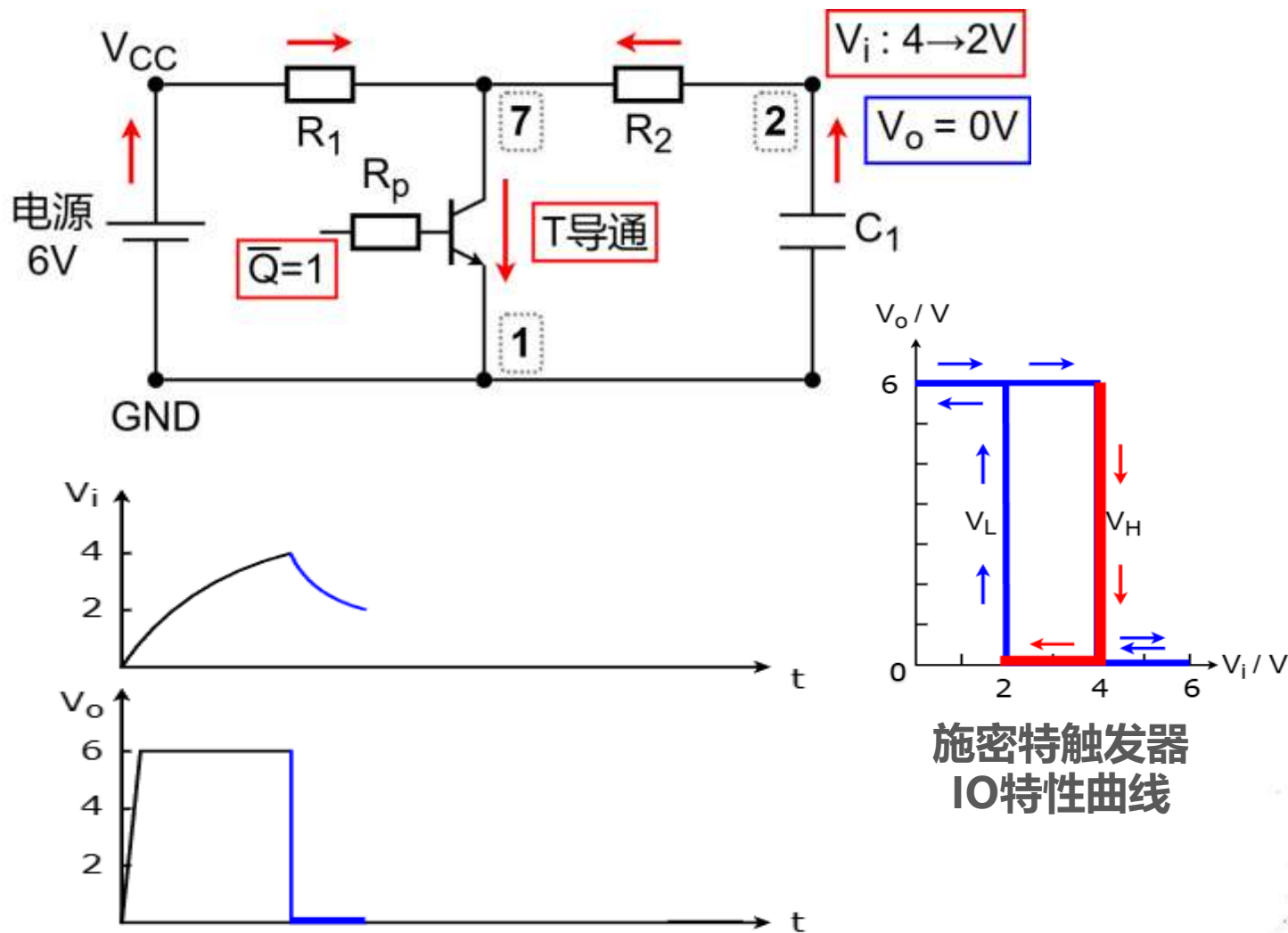


多谐振荡器输入输出随时间变化图


施密特触发器
IO特性曲线



多谐振荡器

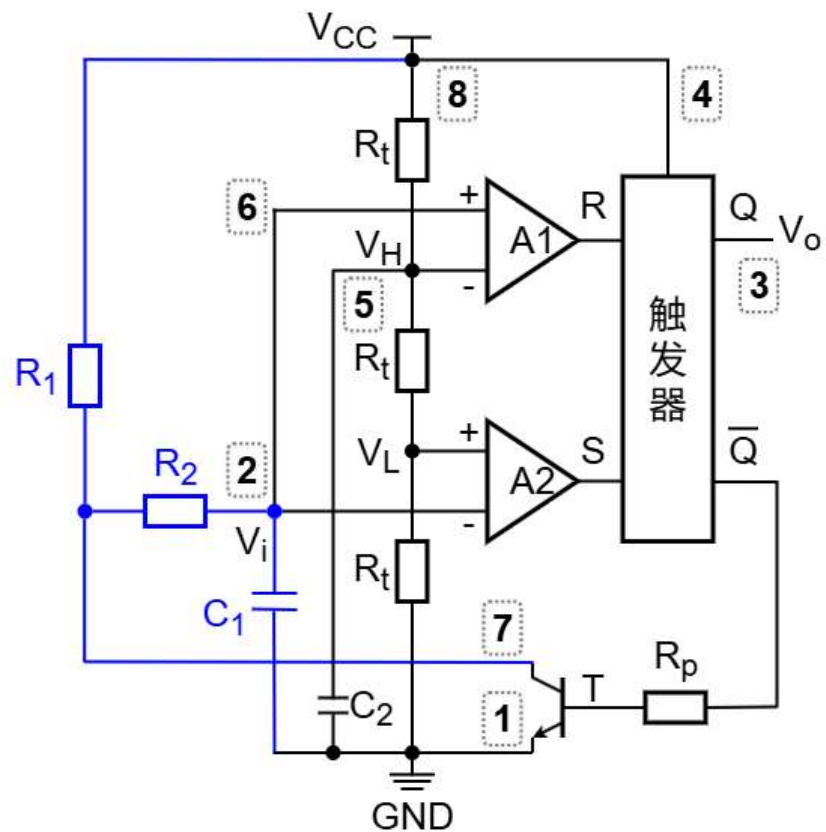

多谐振荡器原理图

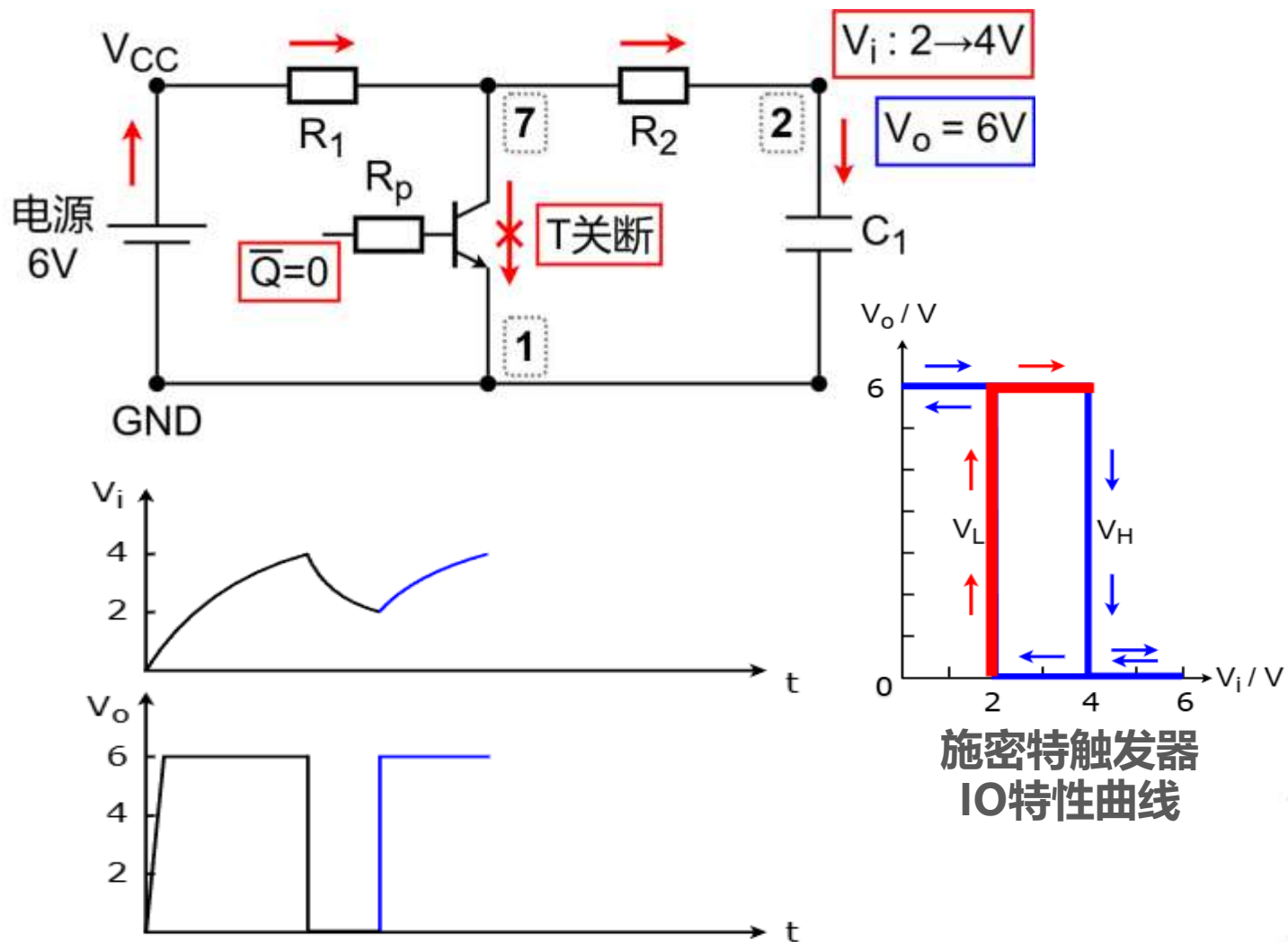


多谐振荡器输入输出随时间变化图


施密特触发器
IO特性曲线




多谐振荡器

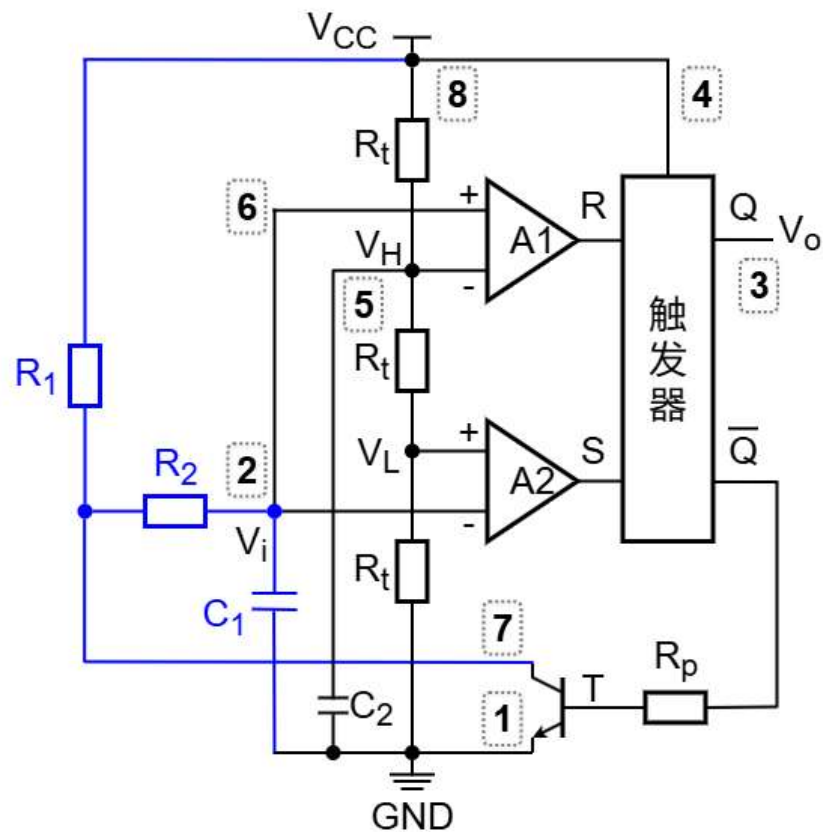

多谐振荡器原理图

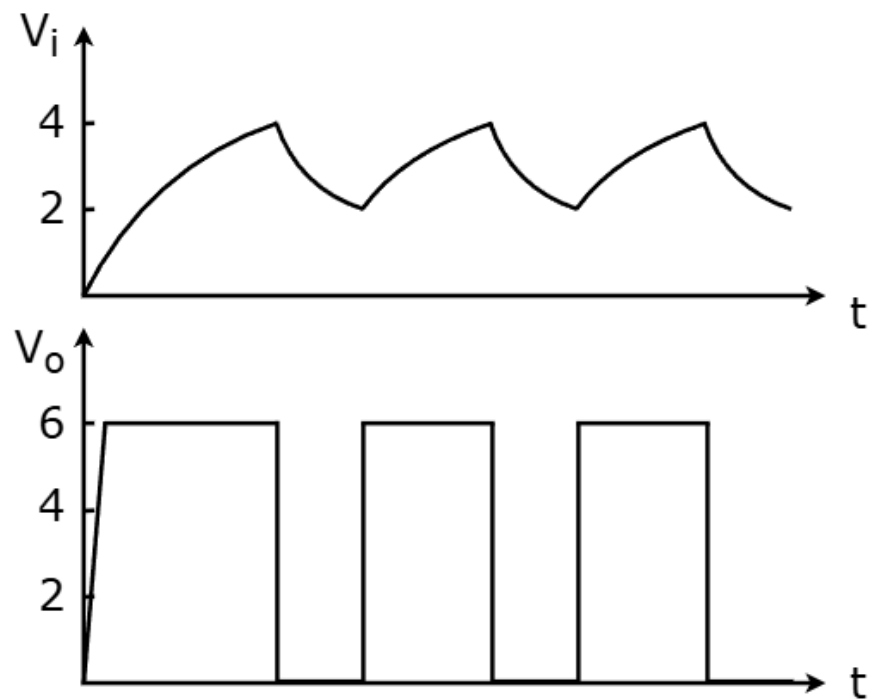

多谐振荡器输入输出随时间变化图

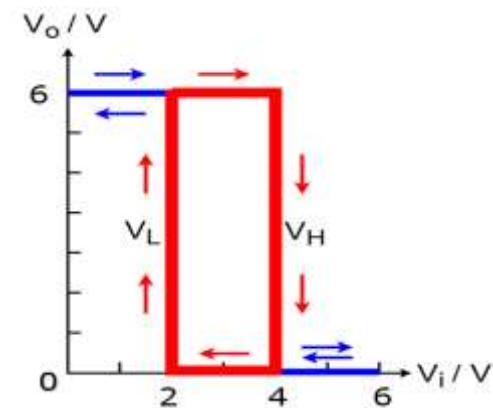


施密特触发器
IO特性曲线


V_i 在 V_L 到 V_H 之间震荡;
 V_o 为固定频率方波, 且
占空比始终大于50%。




多谐振荡器

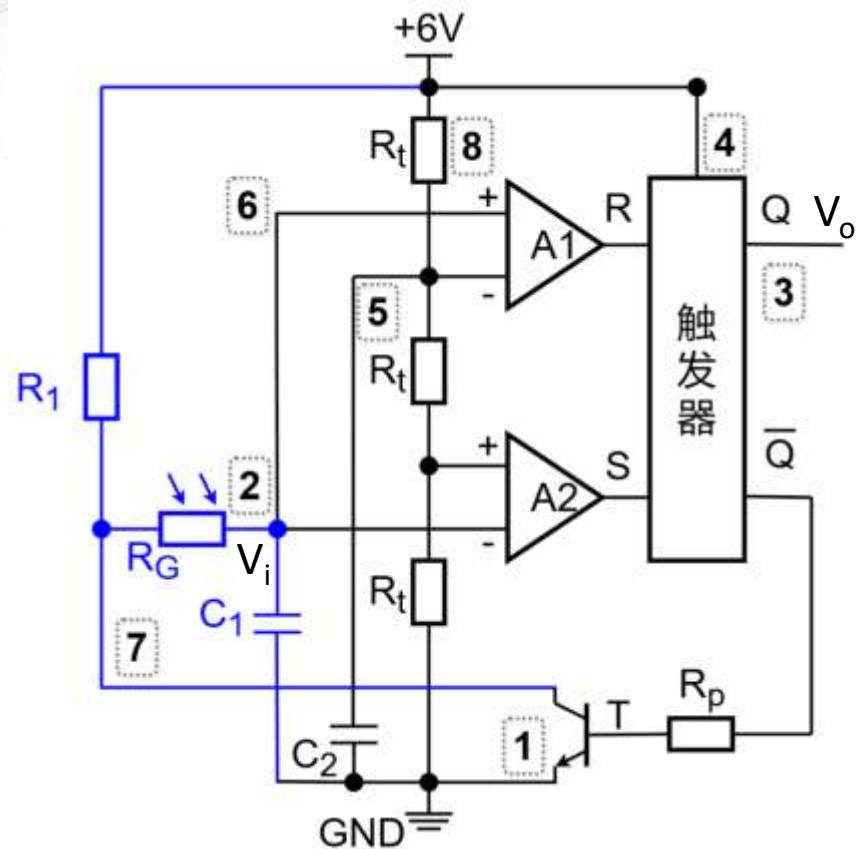

多谐振荡器原理图

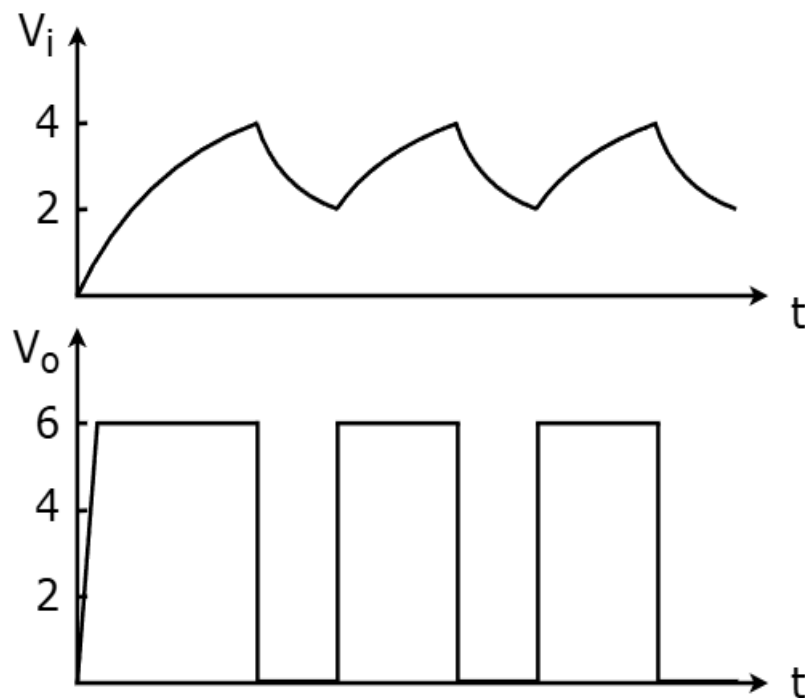

多谐振荡器输入输出随时间变化图

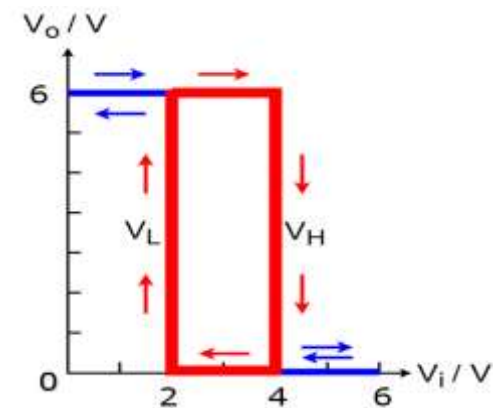


施密特触发器
IO特性曲线

有光照时 R_G 变小，电流变大，
电容充放电变快，振荡频率增加；
无光照时 R_G 变大，电流变小，
电容充放电变慢，振荡频率降低。




光敏百灵鸟制作

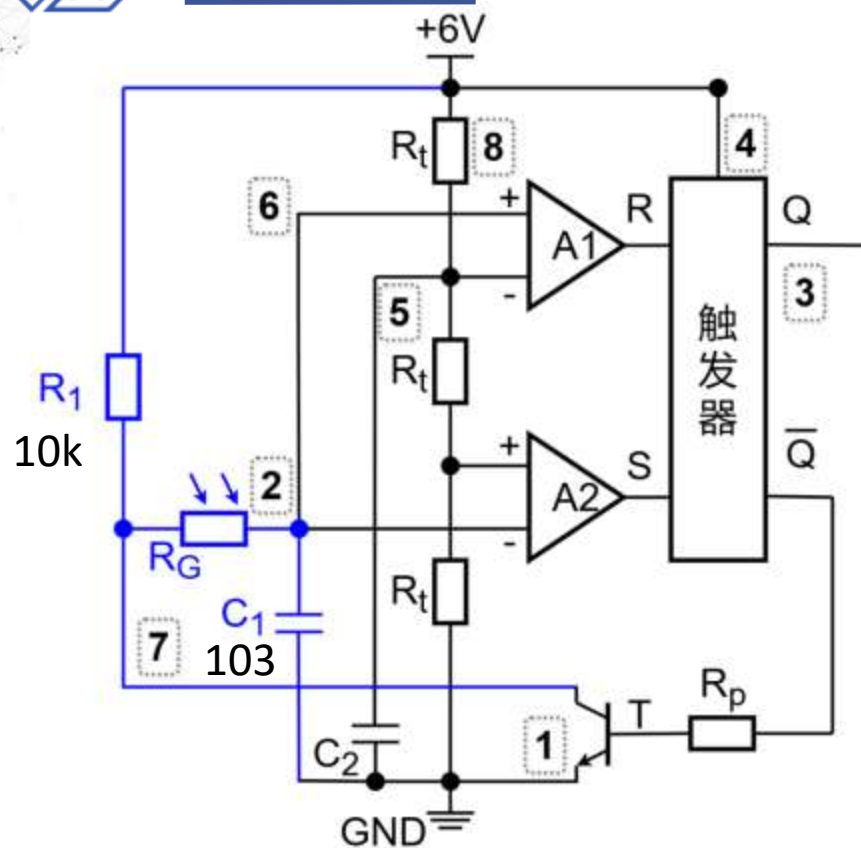

多谐振荡器增加内容（相较于施密特触发器）：

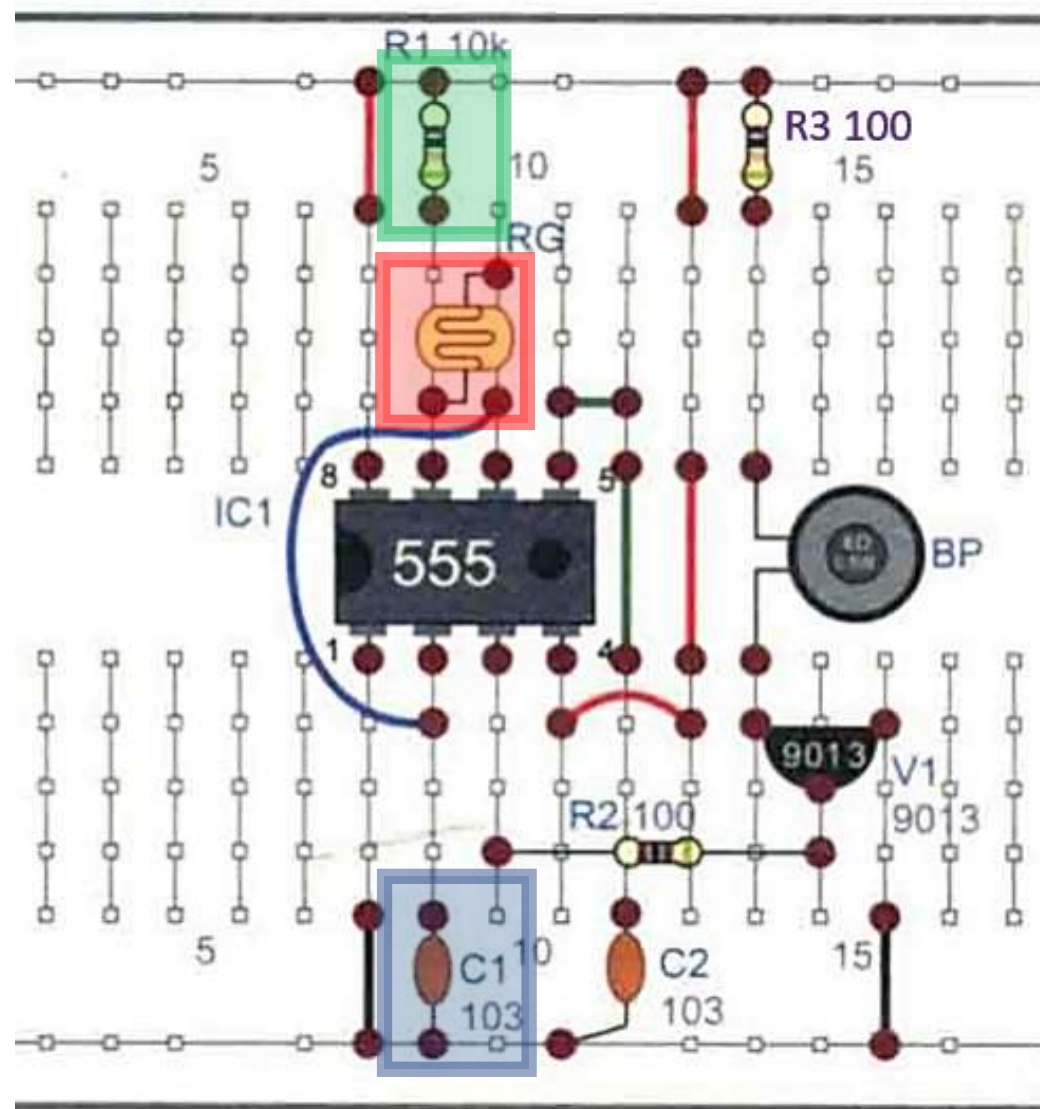1. ②引脚通过电容 C_1 接地
2. ②⑦引脚通过光敏电阻 R_G 相连
3. ⑦引脚通过电阻 R_1 接高电压






元器件基础

请挑出一个标有
“9013” 的三极管

■ 三极管（晶体管）

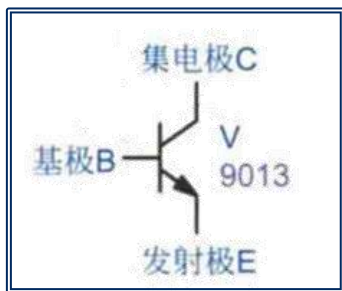- 三极管是构成集成电路的基石，它有3个引脚，分别为基极(用字母b或B表示)、集电极(用字母c或C表示)、发射极(用字母e或E表示)。
- 基极电流的大小可以控制集电极和发射极电流的大小，且基极电流远小于集电极和发射极。因此，三极管的其中一个主要功能就是**放大电信号**。



原理图



装配图



实物图




元器件基础


请挑出扬声器

■ 扬声器

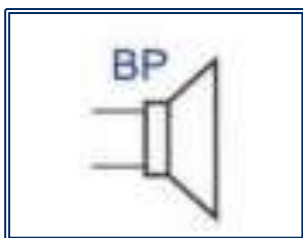
- 扬声器俗称喇叭，也是电器设备中常见的器件，是一种将**电信号转换为声信号**的电子设备。



原理图

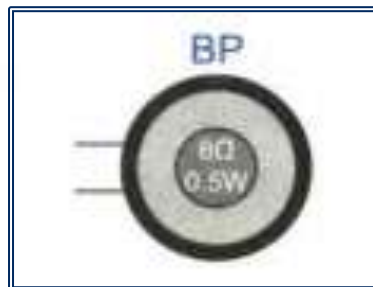


装配图

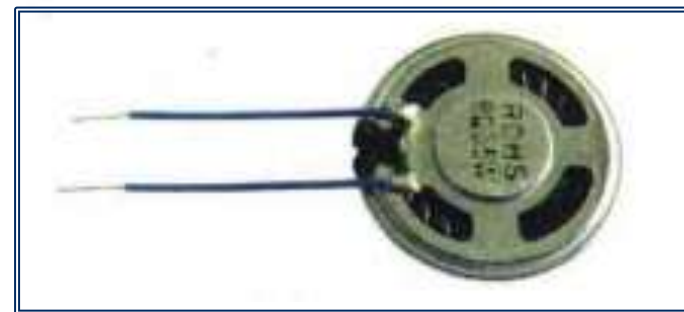

实物图



电路原理图

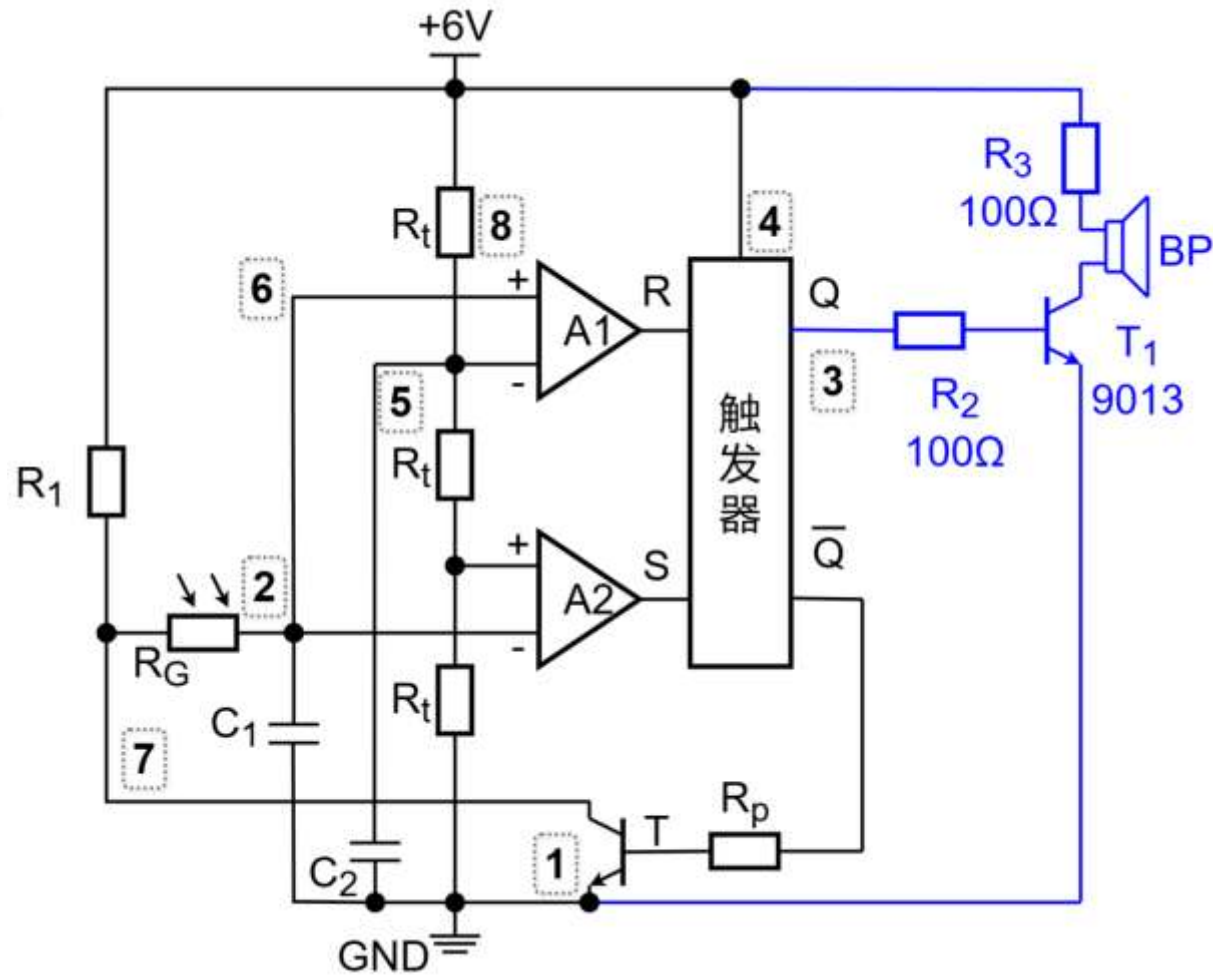


总电路增加内容（相较于多谐振荡器）：

1. ③引脚通过 R_2 接到三极管 T_1 基极
2. 扬声器BP正极通过 R_3 接高电平，
负极接三极管 T_1 集电极
3. 三极管 T_1 发射极接地




光敏百灵鸟制作

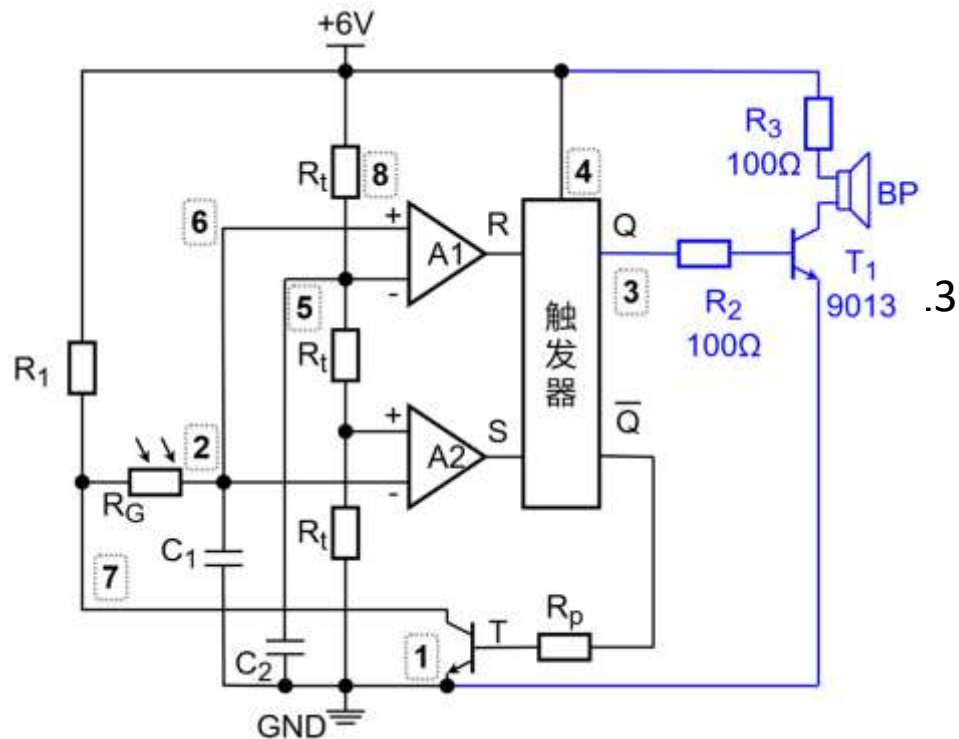

总电路增加内容（相较于多谐振荡器）：

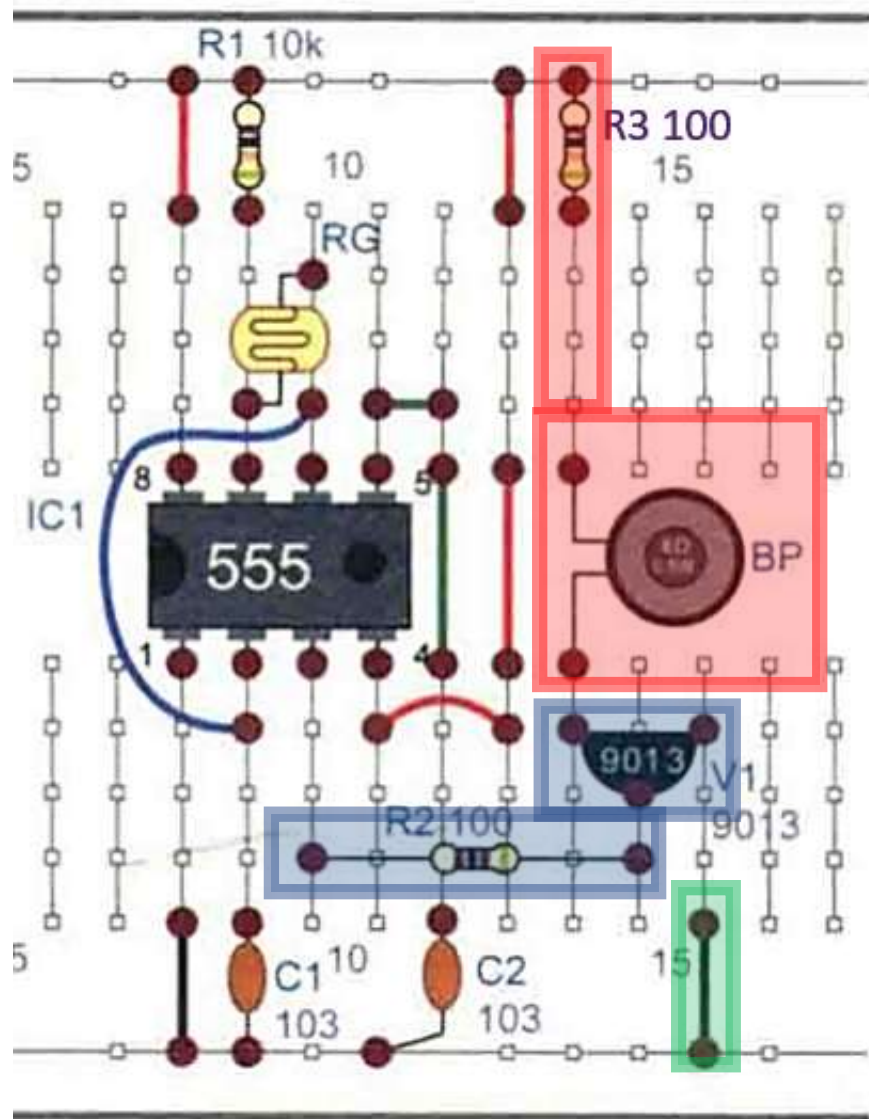
1. ③引脚通过R2接到三极管T1基极
2. 扬声器BP正极通过R3接高电平，
负极接三极管T1集电极
3. 三极管T1发射极接地





光敏百灵鸟制作

■ 装配图

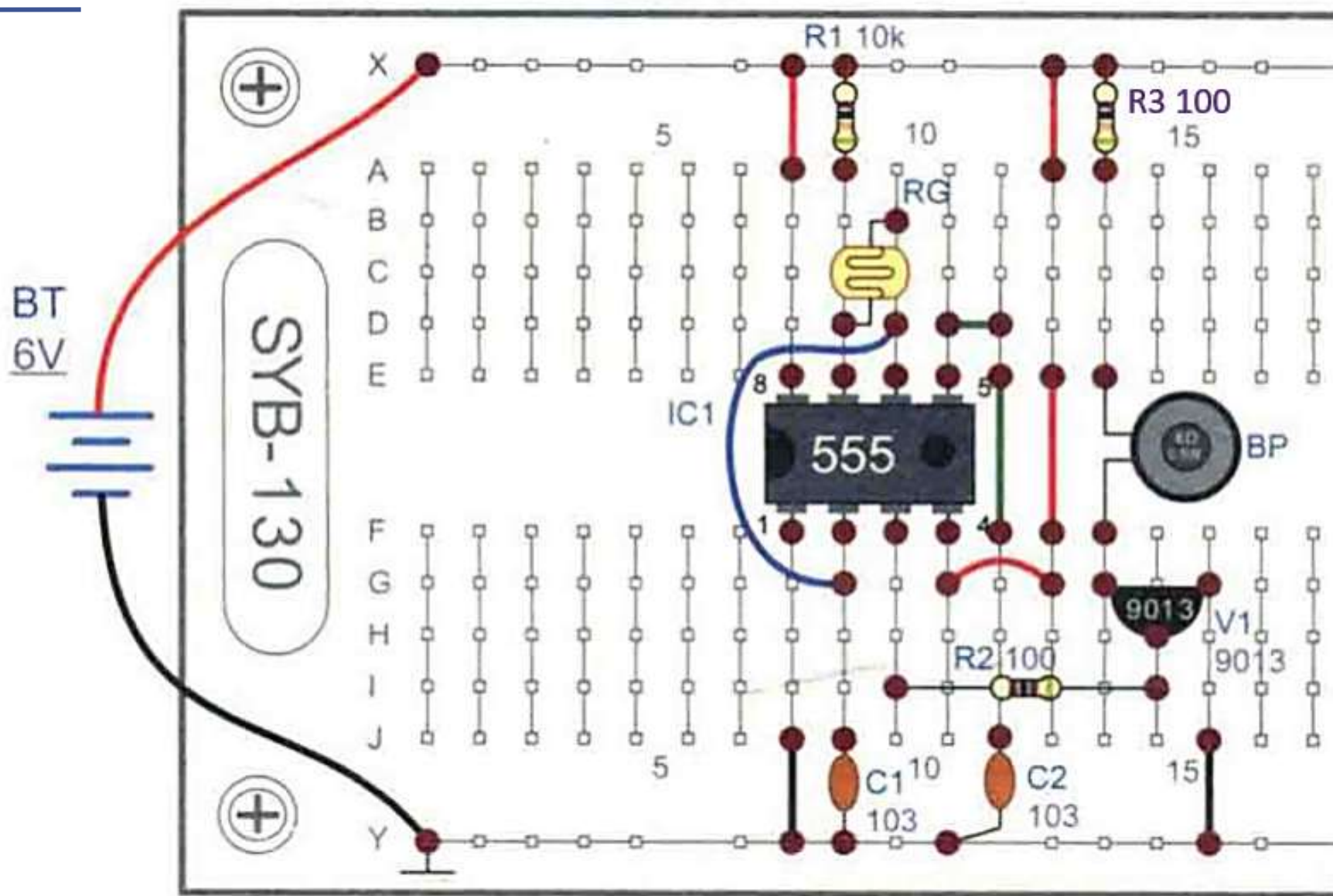



谢谢

THANK YOU

芯创讲师团

复旦大学微电子学院